

# Introducción a los Sistemas Lógicos y Digitales

## Trabajo Práctico N° 9


### ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE CIRCUITOS

#### Ejercicio n° 1

Dado el circuito de la figura analizarlo planteando las ecuaciones de salida del circuito y las de los flip-flops, hasta llegar al diagrama y tabla de estados, empleando el modelo de Mealy.

¿Qué función realiza el circuito? Justificar dibujando los diagramas de tiempo.

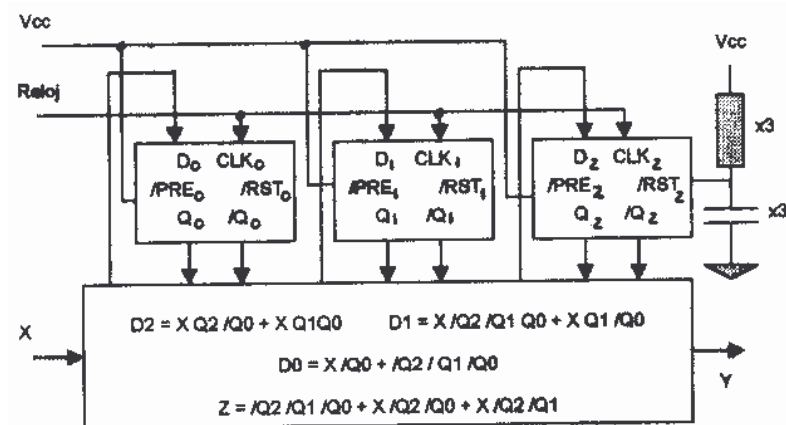Nota: cada entrada /RST tiene asociada una red R-C como la que se indica.



#### Resolución del ejercicio n° 1:

Las ecuaciones de salida del circuito son:

$$\begin{aligned}
 Q_2^{n+1} &= X \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} + X Q_1^n Q_0^n \\
 Q_1^{n+1} &= X \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} Q_0^n + X Q_1^n \overline{Q_0^n} \\
 Q_0^{n+1} &= X \overline{Q_0^n} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} \\
 Z &= \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} + X \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} + X \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n}
 \end{aligned}$$

Para facilitar el armado de la tabla de estados, hallamos los valores de estas ecuaciones para  $X=0$  y  $X=1$ :

Para  $X = 0$ :

$$Q_2^{n+1} = 0$$

$$Q_1^{n+1} = 0$$

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n}$$

$$Z = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n}$$

Para  $X = 1$ :

$$Q_2^{n+1} = Q_2^n \overline{Q_0^n} + Q_1^n Q_0^n$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} Q_0^n + Q_1^n \overline{Q_0^n}$$

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n}$$


$$Z = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n}$$

| Salida actual<br>$Q_2^n \ Q_1^n \ Q_0^n$ | Estado<br>actual | Salida siguiente<br>$Q_2^{n+1} \ Q_1^{n+1} \ Q_0^{n+1}$ | Z actual |     | Estado<br>siguiente |     |
|--|------------------|---|----------|-----|---------------------|-----|
| 0 0 0                                    | S0               | 0 0 1   | 1        | 1   | S1                  | S1  |
| 0 0 1                                    | S1               | 0 0 0   | 0        | 1   | S0                  | S2  |
| 0 1 0                                    | S2               | 0 0 0   | 0        | 1   | S0                  | S3  |
| 0 1 1                                    | S3               | 0 0 0   | 0        | 0   | S0                  | S4  |
| 1 0 0                                    | S4               | 0 0 0   | 0        | 0   | S0                  | S5  |
| 1 0 1                                    | S5               | 0 0 0   | 0        | 0   | S0                  | S0  |
| 1 1 0                                    | S6               | 0 0 0   | 0        | 0   | S0                  | S7  |
| 1 1 1                                    | S7               | 0 0 0   | 0        | 0   | S0                  | S4  |
|  |                  | X=0   | X=1      | X=0 | X=1                 | X=1 |

Tabla de estados

| Estado<br>actual | Est.sig./Z(salida) |        |
|------------------|--------------------|--------|
| S0               | S1 / 1             | S1 / 1 |
| S1               | S0 / 0             | S2 / 1 |
| S2               | S0 / 0             | S3 / 1 |
| S3               | S0 / 0             | S4 / 0 |
| S4               | S0 / 0             | S5 / 0 |
| S5               | S0 / 0             | S0 / 0 |
| S6               | S0 / 0             | S7 / 0 |
| S7               | S0 / 0             | S4 / 0 |
|                  | X=0                | X=1    |

Diagrama de estados

 


Analizando la tabla de estados pueden observarse 2 comportamientos distintos según  $X=0$  o  $X=1$ :

Si  $X=0$ , en cada ciclo de reloj se pasa alternativamente de  $S_0$  a  $S_1$  y viceversa, cambiando la salida de 0 a 1 y de 1 a 0. Esto corresponde a un divisor de frecuencia por 2.

Si  $X=1$ , partiendo de  $S_0$  se pasa sucesivamente a  $S_1$ ,  $S_2$  y  $S_3$  con salida  $Z=1$  y luego a  $S_4$ ,  $S_5$  y  $S_0$  con salida  $Z=0$  (es decir, durante 3 ciclos de reloj la salida se mantiene en alto y luego 3 ciclos en bajo). Esto corresponde a un divisor de frecuencia por 6.

 Por lo tanto, el circuito es un **divisor de frecuencia programable**: divide por 2 la señal de reloj cuando la entrada  $X=0$  y por 6 cuando la entrada  $X=1$ .



## Ejercicio nº 2

Sintetizar un circuito **detector de secuencia de 3 bits por Moore**. Partiendo del estado inicial, la salida debe seguir a la entrada  $X$  hasta que se detecte la secuencia “101”. A partir de ese momento, la salida será la negación de la entrada hasta detectar la secuencia “010”, volviendo al estado inicial.

Usar flip flops tipo D disparados por flanco descendente. Considerar la salida  $Z=0$  para el estado inicial. Los estados no definidos, deben forzarse al estado inicial.

### Resolución del ejercicio nº 2:

Diagrama de estados

 


Tabla de estados

| E.A. / salida Z | E.S. / salida Z |        |
|-----------------|-----------------|--------|
| S0 / 0          | S0 / 0          | S1 / 1 |
| S1 / 1          | S2 / 0          | S1 / 1 |
| S2 / 0          | S0 / 0          | S3 / 0 |
| S3 / 0          | S4 / 1          | S3 / 0 |
| S4 / 1          | S4 / 1          | S5 / 0 |
| S5 / 0          | S0 / 0          | S3 / 0 |
| S6 / 0          | S0 / 0          | S0 / 0 |
| S7 / 0          | S0 / 0          | S0 / 0 |
|                 | X=0             | X=1    |

Tabla de excitaciones del circuito

| E.actual / $Q_2Q_1Q_0$ | E.siguiete / $Q_2'Q_1'Q_0'$ | D2  | D1  | D0  | Z   |
|------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| S0 / 0 0 0             | S0 / 000                    | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 |
| S1 / 0 0 1             | S2 / 010                    | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 1 |
| S2 / 0 1 0             | S0 / 000                    | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 |
| S3 / 0 1 1             | S4 / 100                    | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 |
| S4 / 1 0 0             | S4 / 100                    | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 1 1 |
| S5 / 1 0 1             | S0 / 000                    | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 |
| S6 / 1 1 0             | S0 / 000                    | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| S7 / 1 1 1             | S0 / 000                    | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| X=0                    |                             | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 |
| X=1                    |                             | X   |     |     |     |

Tabla de transición del FF-D

| $Q^n$ | $Q^{n+1}$ | D |
|-------|-----------|---|
| 0     | 0         | 0 |
| 0     | 1         | 1 |
| 1     | 0         | 0 |
| 1     | 1         | 1 |

$D_0$

| $Q_1 Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----------|----|----|----|----|
| $X Q_2$   |    |    |    |    |
| 0 0       | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 0 1       | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1 1       | 1  | 1  | 0  | 0  |
| 1 0       | 1  | 1  | 1  | 1  |

$D_1$

| $Q_1 Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----------|----|----|----|----|
| $X Q_2$   |    |    |    |    |
| 0 0       | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 0 1       | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1 1       | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 1 0       | 0  | 0  | 1  | 1  |

$D_2$

| $Q_1 Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----------|----|----|----|----|
| $X Q_2$   |    |    |    |    |
| 0 0       | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 0 1       | 1  | 0  | 0  | 0  |
| 1 1       | 1  | 0  | 0  | 0  |
| 1 0       | 0  | 0  | 0  | 0  |

$$D_0 = X\overline{Q_1} + X\overline{Q_2}$$

$$D_1 = X\overline{Q_2}Q_1 + XQ_2\overline{Q_1}Q_0 + \overline{X}\overline{Q_2}\overline{Q_1}Q_0$$

$$D_2 = Q_2\overline{Q_1}\overline{Q_0} + \overline{X}\overline{Q_2}Q_1Q_0$$

$$Z = \overline{Q_2}\overline{Q_1}Q_0 + Q_2\overline{Q_1}\overline{Q_0}$$

$Z$

| $Q_1 Q_0$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----------|----|----|----|----|
| $Q_2$     |    |    |    |    |
| 0         | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 1         | 1  | 0  | 0  | 0  |

## Circuito final

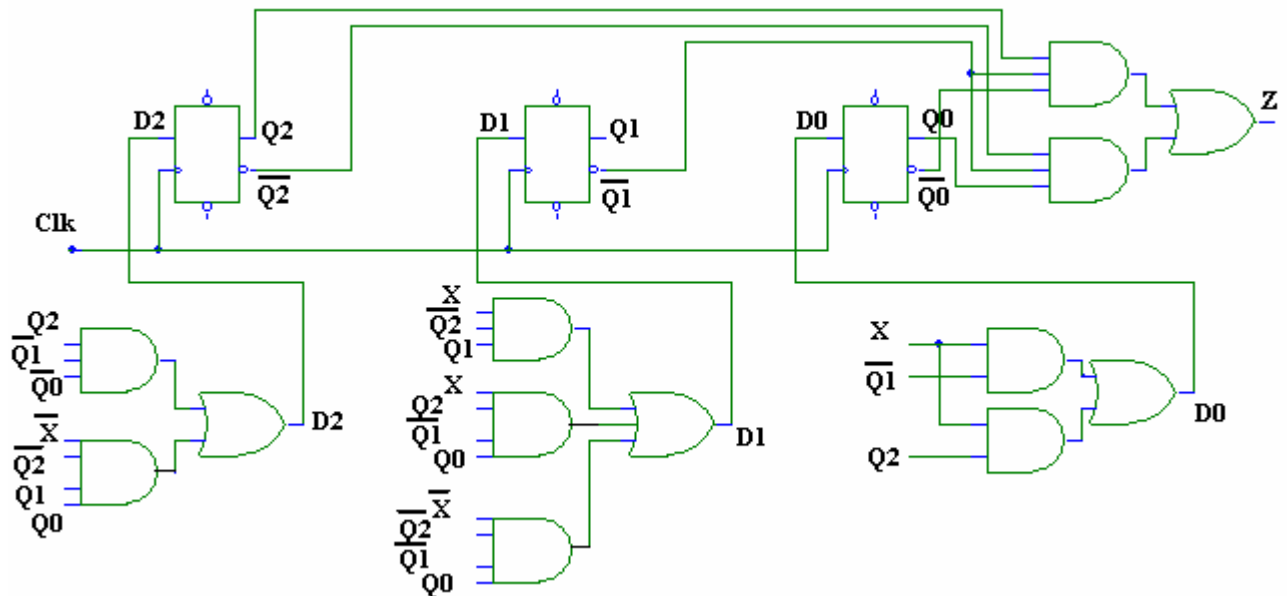
 


Diagrama de tiempos para una secuencia de entrada  $X=0010100101$



Ejercicio nº 3

Diseñar un generador de onda cuadrada programable implementado sólo con una **máquina de Moore**. Usar flip-flops tipo D con entradas de /CLEAR.

Hay 2 entradas de control: las entradas A y B que definen el ciclo de trabajo del generador. El nivel alto debe ser siempre de 2 ciclos de reloj Tclk. Para las combinaciones de AB = “00”, “01”, “10” y “11”, la salida debe tener 66,6%, 50%, 40% y 33,3% de ciclo de trabajo respectivamente (a mayor ciclo de trabajo le corresponde mayor tiempo en alto).

**Las entradas A y B sólo deben monitorearse al pasar al segundo ciclo en que la señal está en “1”.**

Realizar el diagrama y tabla de estados, tablas de transición de flip-flops y de excitación del circuito. Sintetizar por Karnaugh. Dibujar el circuito completo y diagramas de tiempos donde se muestre claramente el funcionamiento del circuito incluyendo retardos Tpd ( $CLK \rightarrow Q$ ) = 4 Tpd (compuertas). **Emplear la mínima cantidad de estados posibles. Comenzar en (S0/0) y pasar a (S1/1) para entradas XX en el inicio.**

  **Resolución del ejercicio nº 3****Diagrama de estados****Tabla de estados**

| E.A./ Z                                  | Estado siguiente/ Z |        |        |        |
|--|---------------------|--------|--------|--------|
|  | AB=00               | AB=01  | AB=10  | AB=11  |
| S0 / 0                                   | S1 / 1              | S1 / 1 | S1 / 1 | S1 / 1 |
| S1 / 1                                   | S2 / 1              | S3 / 1 | S4 / 1 | S5 / 1 |
| S2 / 1                                   | S6 / 0              | S6 / 0 | S6 / 0 | S6 / 0 |
| S3 / 1                                   | S7 / 0              | S7 / 0 | S7 / 0 | S7 / 0 |
| S4 / 1                                   | S8 / 0              | S8 / 0 | S8 / 0 | S8 / 0 |
| S5 / 1                                   | S9 / 0              | S9 / 0 | S9 / 0 | S9 / 0 |
| S6 / 0                                   | S1 / 1              | S1 / 1 | S1 / 1 | S1 / 1 |
| S7 / 0                                   | S6 / 0              | S6 / 0 | S6 / 0 | S6 / 0 |
| S8 / 0                                   | S7 / 0              | S7 / 0 | S7 / 0 | S7 / 0 |
| S9 / 0                                   | S8 / 0              | S8 / 0 | S8 / 0 | S8 / 0 |
| S <sub>10</sub> /0... S <sub>15</sub> /0 | S0 / 0              | S0 / 0 | S0 / 0 | S0 / 0 |

Como se tienen 10 estados, se requieren 4 flip flops tipo D (los estados sobrantes se envían al estado inicial S0).

**Tabla de excitaciones de los flip-flops**

| E.A./ Q <sup>n</sup>                     | Estado siguiente / Q <sup>n+1</sup> |           |           |           | D3    |       | D2    |       | D1    |       | D0    |       | Z |
|--|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
|  | AB=00                               | AB=01     | AB=10     | AB=11     | AB=00 | AB=01 | AB=10 | AB=11 | AB=00 | AB=01 | AB=10 | AB=11 |   |
| S0 / 0000                                | S1 / 0001                           | S1 / 0001 | S1 / 0001 | S1 / 0001 | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1 |
| S1 / 0001                                | S2 / 0010                           | S3 / 0011 | S4 / 0100 | S5 / 0101 | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1 |
| S2 / 0010                                | S6 / 0110                           | S6 / 0110 | S6 / 0110 | S6 / 0110 | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0 |
| S3 / 0011                                | S7 / 0111                           | S7 / 0111 | S7 / 0111 | S7 / 0111 | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0 |
| S4 / 0100                                | S8 / 1000                           | S8 / 1000 | S8 / 1000 | S8 / 1000 | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0 |
| S5 / 0101                                | S9 / 1001                           | S9 / 1001 | S9 / 1001 | S9 / 1001 | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0 |
| S6 / 0110                                | S1 / 0001                           | S1 / 0001 | S1 / 0001 | S1 / 0001 | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1 |
| S7 / 0111                                | S6 / 0110                           | S6 / 0110 | S6 / 0110 | S6 / 0110 | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0 |
| S8 / 1000                                | S7 / 0111                           | S7 / 0111 | S7 / 0111 | S7 / 0111 | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0 |
| S9 / 1001                                | S8 / 1000                           | S8 / 1000 | S8 / 1000 | S8 / 1000 | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0 |
| S <sub>10</sub> /0... S <sub>15</sub> /0 | S0 / 0000                           | S0 / 0000 | S0 / 0000 | S0 / 0000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 |

**Ejercicio nº 4**

Sintetizar un circuito monoestable **redisparable** con máquina de Moore, sensible a **flanco descendente** de una entrada Y, tal que al detectarlo, su salida W vaya al estado **BAJO** durante **2 ciclos de reloj**. La salida estará normalmente en el estado **ALTO**.

Se debe prever la posible condición de que estando en el power-up la entrada en nivel **BAJO**, la salida no se dispare.

Emplear flip flops tipo D, disparados por flanco descendente y entradas asincrónicas de /Set y /Reset.

**Resolución del ejercicio nº 4**

Diagrama de tiempos para una entrada Y cualquiera:

 


Diagrama de estados

 


Tabla de estados

| E.A. / W | E.S. / W |      |
|----------|----------|------|
|          | Y=0      | Y=1  |
| S0 / 1   | S0/1     | S1/1 |
| S1 / 1   | S2/0     | S1/1 |
| S2 / 0   | S3/0     | S4/0 |
| S3 / 0   | S0/1     | S1/1 |
| S4 / 0   | S2/0     | S1/1 |
| S5 / 1   | S0/1     | S0/1 |
| S6 / 1   | S0/1     | S0/1 |
| S7 / 1   | S0/1     | S0/1 |



Como se tienen 5 estados, se requerirán 3 flip flops como mínimo. Los 3 estados sobrantes se enviaron al estado inicial S0.

Se deja para el lector la síntesis del circuito final a partir de la tabla de excitaciones.

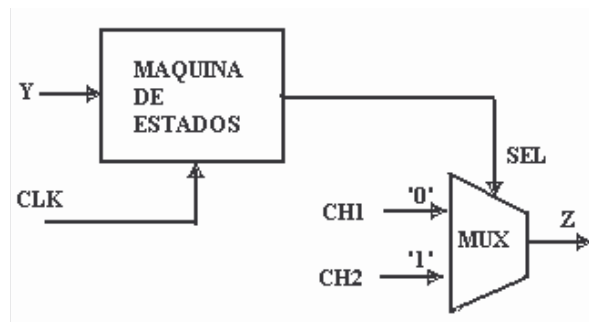 **Ejercicio nº 5**

Implementar un circuito selector de canales de comunicaciones con máquina de Moore (construida con flip-flops JK con entradas asincrónicas de /clear) y mínima lógica combinatoria adicional. La salida Z se deberá conectar a una de 2 entradas de datos (CH1 ó

CH2) según el estado de una línea de control Y. Mientras no se detecte una transición de **0 a 1** de Y, la salida deberá copiar a CH1. Cuando esta transición ocurra, Z deberá conmutar a CH2 durante **2 ciclos de reloj CLK**, para volver luego a CH1. Si durante el período en que Z copia a CH2 se produce otra transición de **0 a 1** en Y, a partir de ese momento deberán computarse nuevamente 2 ciclos de reloj adicionales (esto se podrá repetir indefinidamente).



### Resolución del ejercicio nº 5

Diagrama de estados

 


Tabla de estados

| E.A. / Z | E.S. / Z |      |
|----------|----------|------|
|          | Y=0      | Y=1  |
| S0 / 0   | S0/0     | S1/1 |
| S1 / 1   | S4/1     | S2/1 |
| S2 / 1   | S0/0     | S3/0 |
| S3 / 0   | S0/0     | S3/0 |
| S4 / 1   | S0/0     | S1/1 |
| S5 / 0   | S0/0     | S0/0 |
| S6 / 0   | S0/0     | S0/0 |
| S7 / 0   | S0/0     | S0/0 |

Como son 5 estados se requerirán 3 flip flops “JK” para la síntesis del circuito.