



OSCILADORES SINUSOIDALES Y NO SINUSOIDALES

TRABAJO PRÁCTICO N° 4

Profesor: Ing. Aníbal Laquidara.

J.T.P.: Ing. Isidoro Pablo Perez.

Ay. Diplomado: Ing. Carlos Díaz.


Ay. Diplomado: Ing. Alejandro Giordana

Trabajo Práctico N° 4: Osciladores


Osciladores sinusoidales

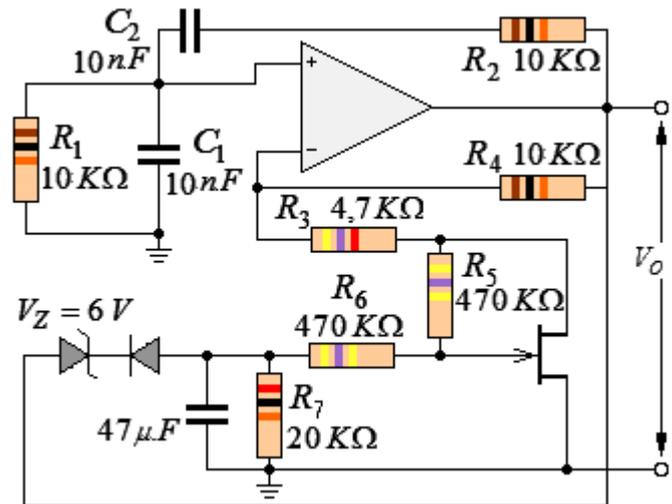Problema N° 1:

En el oscilador Puente de Wien de la figura se implementó un lazo de control automático, que corrige la ganancia del sistema cuando detecta que se sale del rango lineal de trabajo. Explicar el funcionamiento del mismo.



Problema N° 2:

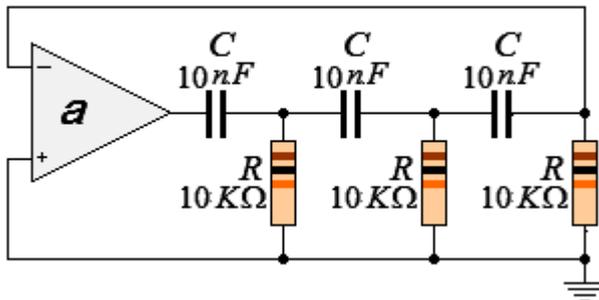


Para la red indicada en la figura, calcular:

- Frecuencia de oscilación f_o , para $R = 10 \text{ k}\Omega$, y $C = 10 \text{ nF}$
- Ganancia requerida en la etapa amplificadora.

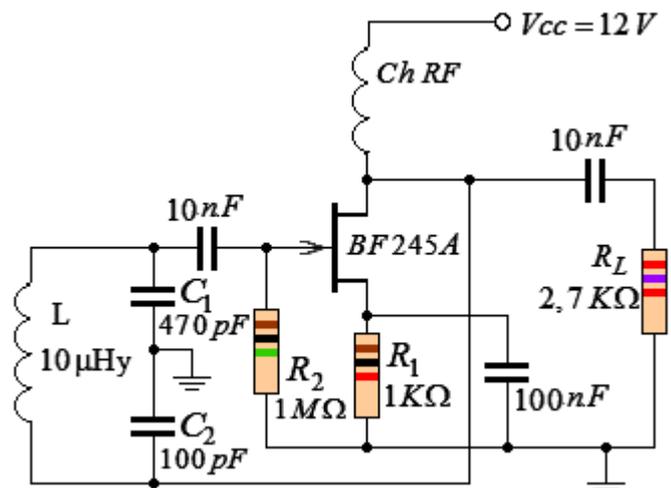
Problema N° 3:

Para el oscilador Colpitts de la figura:

- Estimar la frecuencia del oscilador suponiendo que L no tiene pérdidas.
- Calcular el valor de g_m necesario en el transistor para asegurar el arranque.
- Si la bobina ideal de la figura se reemplaza por una real con un $Q_d=55$, calcular la variación de frecuencia y la ganancia necesaria para asegurar el arranque.



Problema N° 4:

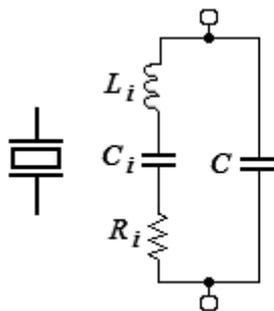

$$L_i = 137 \text{ Hy}$$

$$C_i = 0,0235 \text{ pF}$$

$$R_i = 15 \text{ K}\Omega$$

$$C = 3,5 \text{ pF}$$

El circuito equivalente de un cristal, mostrado en la figura, consta de: L_i (dependiente de la masa del cristal), C_i (la constante elástica), R_i (que representa el factor de amortiguamiento), y C (los contactos forman un capacitor que tiene al cristal como dieléctrico).


- Calcular la impedancia vista en bornes del cristal para valores de R_i despreciables.
- Graficar la reactancia del cristal en función de la frecuencia.

Osciladores no sinusoidales

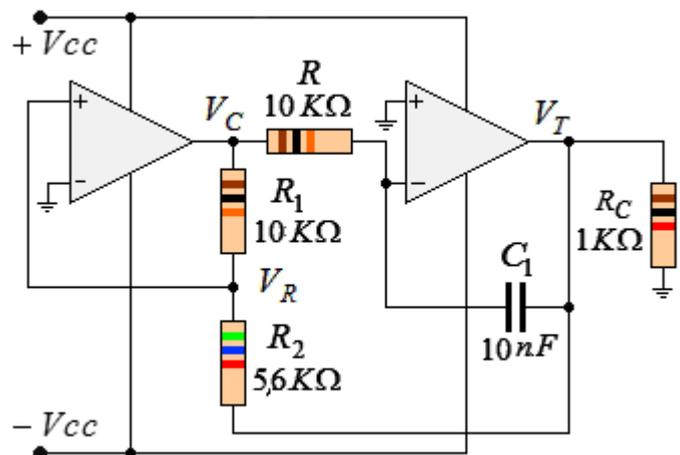Problema N° 5:

(Circuito de laboratorio)


- Explicar el funcionamiento del circuito
- Calcular la amplitud de la tensión de salida del integrador VT
- Calcular la tensión VR
- Calcular la frecuencia de salida.



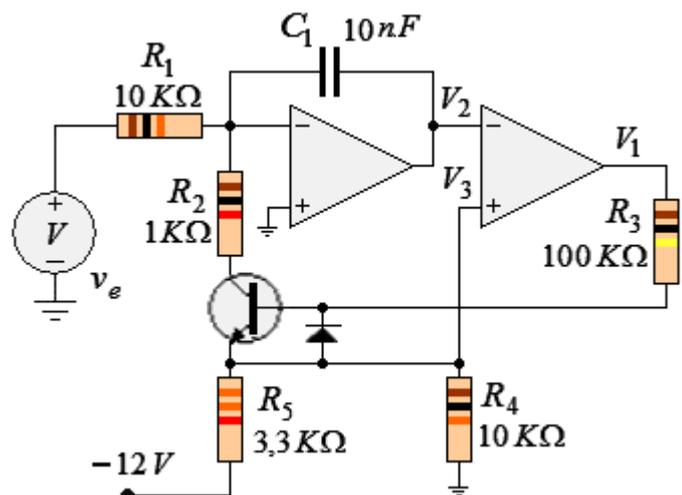Problema N° 6:

En el siguiente oscilador controlado por tensión (VCO):


- Explicar el funcionamiento del circuito
- Para $V_{cc} = \pm 12V$, obtener la relación entre la tensión V_e y la frecuencia.
- Calcular el ancho del pulso de salida.



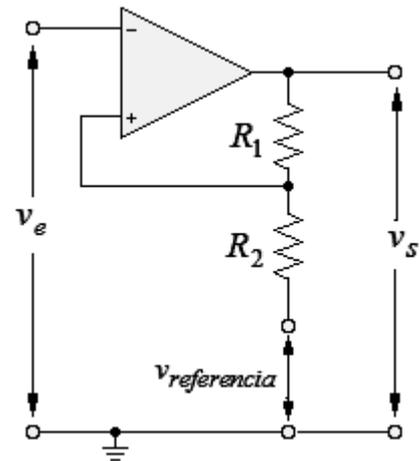
Problema N° 7:

En el siguiente disparador de Schmitt, calcular los valores de R_1 , R_2 y V_{ref} necesarios para que funcione como control de temperatura ON-OFF en una ventana de $32^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$.

El sensor de temperatura genera una tensión de $100 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ a la entrada del disparador. Las baterías de alimentación del amplificador son de $\pm 12 \text{ V}$.



Problema N° 8:

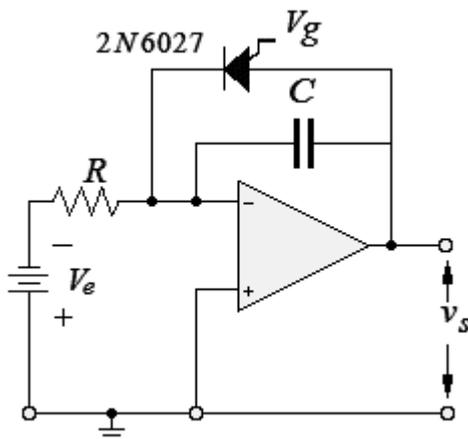

VCO Diente de sierra con transistor unijuntura programable (PUT).

$$V_e = 12\text{V} \quad V_g = 8\text{V} \quad C = 22 \text{ nF}$$

- Explicar el funcionamiento del oscilador
- Expresar la frecuencia de señal de salida en función de V_e
- ¿Qué valor deberá tener R para que oscile a una frecuencia de 1500 Hz ?

Problema N° 9:

Con el circuito del generador de pulsos de la figura calcular:

V_z , C , R_1 y R_2 para que genere una onda de salida V_s , de frecuencia 10 kHz , con una amplitud de $\pm 10 \text{ V}$ y una onda triangular $V_{C_{PICO}}$ de $\pm 7,5 \text{ V}$

Considerar:

$$I_{dss} = 10 \text{ mA} \quad V_{cc} = \pm 15 \text{ V}$$

