

Análisis y Síntesis

Introducción a los Sistemas Lógicos y Digitales

Análisis

Análisis:

Es el procedimiento por el cual mediante alguna técnica de inspección se trata de:

- Conocer qué hace ó cómo funciona un sistema ó circuito.
- Verificar su performance ó encontrar la causa de su mal funcionamiento.



Métodos de análisis:

Tabla de verdad.

Ecuaciones lógicas.


Diagramas de estado.

Simulación.

Test del hardware.

etc.....

 ANÁLISIS mediante el desarrollo de ecuaciones



Para un Flip-Flop JK con entradas J y K y salida "y" se plantea la siguiente ecuación que rige su funcionamiento:

Ecuación general del flip-flop JK: $y(n+1) = J \overline{y(n)} + \overline{K} y(n)$

Esta ecuación dictamina como se va a comportar su salida "y" (ó Q) cuando venga un flanco de reloj activo. Su valor no sólo puede depender de J y K, sino de lo que previamente valía la salida antes de recibir un nuevo flanco activo.

A la salida actual se la denomina con el sufijo (n) y a la que se actualiza con un nuevo flanco, (n+1).

Del circuito anterior se puede deducir lo siguiente:

$$\text{Si } J = K \Rightarrow y(n+1) = J \cdot \overline{y(n)} + \overline{J} \cdot y(n) = J \oplus y(n)$$

$$J1 = K1 = 1 \Rightarrow y1(n+1) = \overline{y1(n)}$$

$$J2 = K2 = x \oplus y1(n) = H \quad \begin{cases} x = 0 \Rightarrow H = \overline{y1(n)} \\ x = 1 \Rightarrow H = y1(n) \end{cases}$$

$$y2(n+1) = H \cdot \overline{y2(n)} + \overline{H} \cdot y2(n) = H \oplus y2(n)$$

$$y2(n+1) = \overline{y1(n)} \oplus y2(n) \text{ para } x = 0$$

$$y2(n+1) = y1(n) \oplus y2(n) \text{ para } x = 1$$

De las ecuaciones de $y1(n+1)$ e $y2(n+1)$ se desprende que:

Independiente de X , la salida $Z1 = y1$, cambia de estado cada vez que se detecta un flanco activo de CLK: $y1(n+1) = \overline{y1(n)}$.

Cuando $X=0$, la salida $y2$ negará su estado anterior cada vez que venga un flanco activo de CLK y sea $y1=0$: ($y2(n+1) = \overline{y2(n)}$), pero mantendrá su estado anterior cuando sea $y1=1$: ($y2(n+1) = y2(n)$).



Cuando $X=1$, la salida $y2$ negará su estado anterior cada vez que venga un flanco activo de CLK y sea $y1=1$: ($y2(n+1) = \overline{y2(n)}$), pero mantendrá su estado anterior cuando sea $y1=0$: ($y2(n+1) = y2(n)$).

Para ambos casos de X , $y2$ dará como resultado una onda cuadrada de doble de período que la salida $z1=y1$. La diferencia entre $X=0$ y $X=1$ es que la salida $z2=y2$ en un caso cambiará de estado cada vez que baje la salida $y1$ ($X=1$) y en el otro caso ($X=0$) al subir dicha salida $y1$.

Se logra entonces un desfase de 90 grados entre ambos casos.

Análisis

  ANÁLISIS mediante el desarrollo de ecuaciones




Se puede concluir que el circuito representa un contador binario de dos bits Z2 Z1, con entrada de reset asincrónico (CLEAR) y una entrada de control "X" que define el sentido de conteo en forma ascendente (X=1) ó descendente (X=0).

Análisis

ANÁLISIS mediante herramientas de software (ejemplo empleando Quartus II y Modelsim)



 
El mismo circuito anterior se lo analizará empleando herramientas de captura y simulación.



The screenshot displays the Quartus II 64-bit interface. The main window shows a logic circuit schematic with two JK flip-flops (U4 and U5), two AND gates (U1 and U7), and one OR gate (U2). The circuit has three inputs: X, CLK, and CLEAR, all connected to VCC. The outputs are Z1 and Z2. A context menu is open over the schematic, listing options such as 'Create HDL Design File from Current File...', 'Create Symbol Files for Current File', 'Create AHDL Include Files for Current File', 'Create Verilog Instantiation Template Files for Current File', 'Create VHDL Component Declaration Files for Current File', 'Create Design File from Selected Block...', 'Update Design File from Selected Block...', 'Create SignalTap II File from Design Instance(s)', 'Create SignalTap II List File', 'Create JAM, JBC, SVF, or ISC File...', 'Create/Update IPS File...', 'Create Board-Level Boundary-Scan File...', and 'Create Top-Level Design File From Pin Planner...'. The bottom status bar indicates the current task is 'Compile Design'.

Generación de esquemático y posterior conversión a formato HDL

Análisis

 

Generación de esquemático y posterior conversión a formato HDL

Análisis

```

1  -- Copyright (C) 1991-2013 Altera Corporation
2  -- Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions
3  -- and other software and tools, and its AMPP partner logic
4  -- functions, and any output files from any of the foregoing
5  -- (including device programming or simulation files), and any
6  -- associated documentation or information are expressly subject
7  -- to the terms and conditions of the Altera Program License
8  -- Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License
9  -- Agreement, or other applicable license agreement, including,
10 -- without limitation, that your use is for the sole purpose of
11 -- programming logic devices manufactured by Altera and sold by
12 -- Altera or its authorized distributors. Please refer to the
13 -- applicable agreement for further details.
14
15 -- PROGRAM      "Quartus II 64-Bit"
16 -- VERSION      "Version 13.1.0 Build 162 10/23/2013 SJ Web Edition"
17 -- CREATED      "Fri Apr 17 10:38:02 2020"
18
19 LIBRARY ieee;
20 USE ieee.std_logic_1164.all;
21
22 LIBRARY work;
23
24 ENTITY analisis_de_circuitos_1 IS
25     PORT
26     (
27         CLK : IN  STD_LOGIC;
28         X   : IN  STD_LOGIC;
29         CLEAR : IN STD_LOGIC;
30         Z1  : OUT STD_LOGIC;
31         Z2  : OUT STD_LOGIC
32     );
33 END analisis_de_circuitos_1;
34
35 ARCHITECTURE bdf_type OF analisis_de_circuitos_1 IS
36
37     SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_0 : STD_LOGIC;
38     SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_1 : STD_LOGIC;
39     SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_2 : STD_LOGIC;
40     SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_3 : STD_LOGIC;
41     SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_4 : STD_LOGIC;
42     SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_10 : STD_LOGIC;
43     SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_7 : STD_LOGIC;
44     SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_11 : STD_LOGIC;
45     SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_12 : STD_LOGIC;
46
47
48 BEGIN
49     Z1 <= SYNTHESIZED_WIRE_12;
50     SYNTHESIZED_WIRE_4 <= '1';
51     SYNTHESIZED_WIRE_10 <= '1';
52     SYNTHESIZED_WIRE_7 <= '1';
53

```

Archivo VHDL generado por
Quartus II en base al esquemático
"analisis_de_circuitos_1.bdf"

Análisis

```

50 SYNTHESIZED_WIRE_4 <= '1';
51 SYNTHESIZED_WIRE_10 <= '1';
52 SYNTHESIZED_WIRE_7 <= '1';
53
54
55
56
57
58
59 SYNTHESIZED_WIRE_2 <= SYNTHESIZED_WIRE_0 AND SYNTHESIZED_WIRE_1;
60
61
62 SYNTHESIZED_WIRE_11 <= SYNTHESIZED_WIRE_2 OR SYNTHESIZED_WIRE_3;
63
64
65 SYNTHESIZED_WIRE_1 <= NOT(X);
66
67
68
69 PROCESS(CLK,CLEAR,SYNTHESIZED_WIRE_4)
70 VARIABLE synthesized_var_for_SYNTHESIZED_WIRE_12 : STD_LOGIC;
71 BEGIN
72 IF (CLEAR = '0') THEN
73     synthesized_var_for_SYNTHESIZED_WIRE_12 := '0';
74 ELSIF (SYNTHESIZED_WIRE_4 = '0') THEN
75     synthesized_var_for_SYNTHESIZED_WIRE_12 := '1';
76 ELSIF (RISING_EDGE(CLK)) THEN
77     synthesized_var_for_SYNTHESIZED_WIRE_12 := (NOT(synthesized_var_for_SYNTHESIZED_WIRE_12) AND SYNTHESIZED_WIRE_10) OR (synthesized_var_for_SYNTHESIZED_WIRE_12 AND (NOT(SYNTHESIZED_WIRE_10)));
78 END IF;
79     SYNTHESIZED_WIRE_12 <= synthesized_var_for_SYNTHESIZED_WIRE_12;
80 END PROCESS;
81
82
83 PROCESS(CLK,CLEAR,SYNTHESIZED_WIRE_7)
84 VARIABLE synthesized_var_for_Z2 : STD_LOGIC;
85 BEGIN
86 IF (CLEAR = '0') THEN
87     synthesized_var_for_Z2 := '0';
88 ELSIF (SYNTHESIZED_WIRE_7 = '0') THEN
89     synthesized_var_for_Z2 := '1';
90 ELSIF (RISING_EDGE(CLK)) THEN
91     synthesized_var_for_Z2 := (NOT(synthesized_var_for_Z2) AND SYNTHESIZED_WIRE_11) OR (synthesized_var_for_Z2 AND (NOT(SYNTHESIZED_WIRE_11)));
92 END IF;
93     Z2 <= synthesized_var_for_Z2;
94 END PROCESS;
95
96
97 SYNTHESIZED_WIRE_0 <= NOT(SYNTHESIZED_WIRE_12);
98
99
100
101 SYNTHESIZED_WIRE_3 <= SYNTHESIZED_WIRE_12 AND X;
102
103
104 END bdf_type;
```

Archivo VHDL generado por
Quartus II en base al esquemático
"analisis_de_circuitos_1.bdf"

Análisis

```
tb_analisis_de_circuitos_1.vhd
```

```
1  --Test-bench del proyecto analisis_de_circuitos_1 Sergio Noriega 2020
2  --Archivo: tb_analisis_de_circuitos_1.vhd.
3
4  library ieee;
5  use ieee.std_logic_1164.all;
6
7  entity tb_analisis_de_circuitos_1 is
8  end tb_analisis_de_circuitos_1;
9
10 architecture test of tb_analisis_de_circuitos_1 is
11     component analisis_de_circuitos_1
12     port
13     (
14         CLK : IN  STD_LOGIC;
15         X : IN  STD_LOGIC;
16         CLEAR : IN  STD_LOGIC;
17         Z1 : OUT STD_LOGIC;
18         Z2 : OUT STD_LOGIC
19     );
20 end component;
21
22 signal CLK, X, CLEAR : STD_LOGIC;
23 signal Z1, Z2 : std_LOGIC;
24
25
26 begin
27
28     uut: analisis_de_circuitos_1 port map( CLK => CLK, X => X, CLEAR => CLEAR,
29                                           Z1 => Z1, Z2 => Z2);
30
31
32     gen_reloj : process -- Reloj de 200 ns de periodo y 50% de ciclo de trabajo
33     begin
34
35         CLK <= '0';
36         wait for 100 ns;
37         CLK <= '1';
38         wait for 100 ns;
39     end process gen_reloj;
40
41     estímulos : process
42     begin
43         X <= '0';
44         CLEAR <= '1';
45         wait for 100 ns;
46         CLEAR <= '0';
47         wait for 500 ns;
48         CLEAR <= '1';
49         wait for 5 us;
50         X <= '1';
51         wait for 5 us;
52     end process estímulos;
53 end test;
```


Archivo VHDL creado para hacer el test bench junto con el descrito en "analisis_de_circuitos_1.bdf".

Se genera un reloj de 200 ns de período.
En paralelo se genera una entrada para CLEAR, generando un pulso negativo de 500 ns de duración.
La señal X, en t=0 ns se pone en "0" y luego en 5,6 us se pasa a "1".

Con ambos archivos se entra a Modelsim y se observa después el resultado de la simulación en los diagramas de tiempo.


Análisis

 Respuesta de Modelsim a " analisis_de_circuitos_1 "



Análisis

 
Respuesta de Modelsim a " analisis_de_circuitos_1"



Por inspección de los diagramas de tiempo, el circuito parece ser un contador binario de 2 bits que cuenta los flancos de subida de una señal de reloj CLK y los refleja en las salidas Z2 Z1, siendo Z2 el bit MSB (más significativo). Tiene una entrada de CLEAR que borra las salidas en estado bajo, en forma asincrónica y otra entrada X que controla el sentido de conteo: si X=0 cuenta en forma regresiva y si X=1 en forma progresiva.


Modelo de Mealy

 La(s) salida(s) depende(n) de la(s) entrada(s) y del estado actual.




Modelo de Moore

 
La(s) salida(s) depende(n) del estado actual.



Se debe aplicar el modelo de Moore

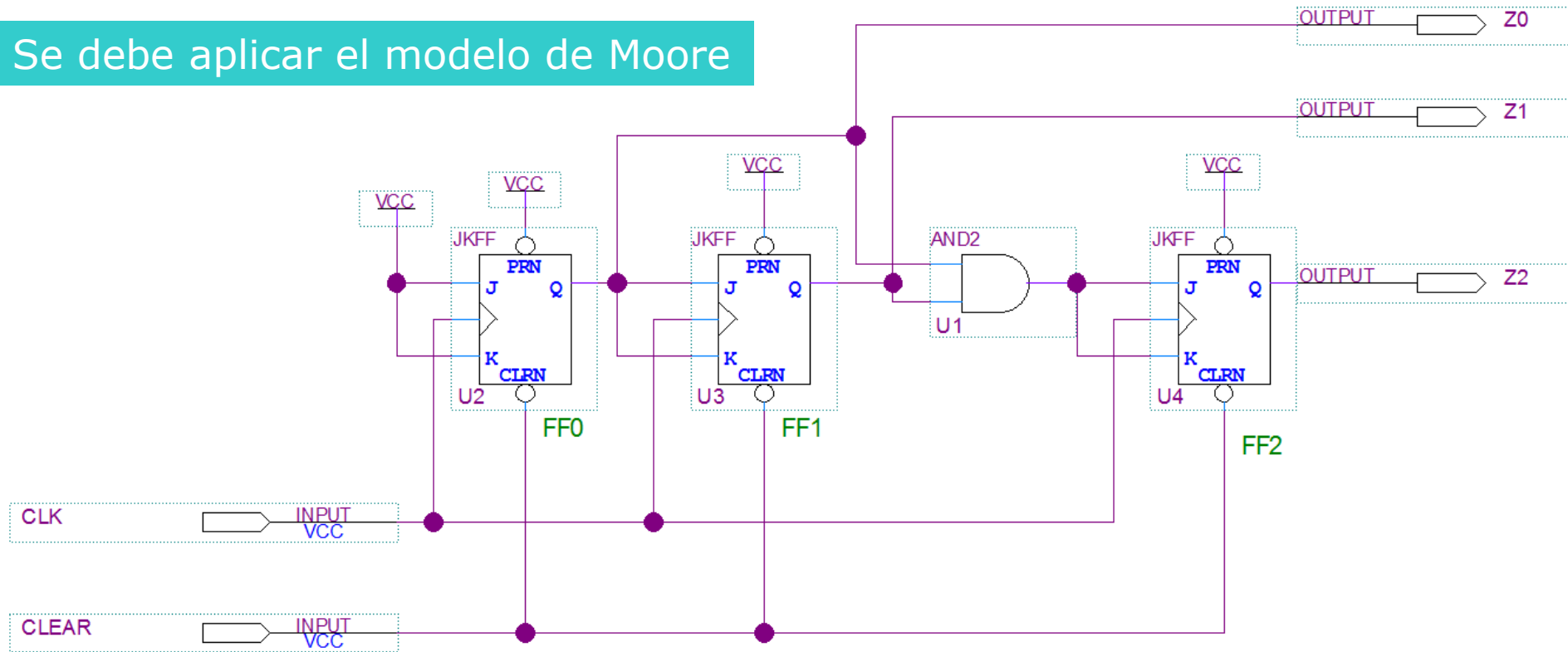

Análisis

 

$$FF_0: Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n} \cdot J_0 + Q_0^n \cdot \overline{K_0} = \overline{Q_0^n} \cdot J_0 + Q_0^n \cdot \overline{J_0} = Q_0^n \oplus J_0$$

$$J_0 = K_0 = 1 \Rightarrow Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n}$$

$$FF_1: Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n} \cdot J_1 + Q_1^n \cdot \overline{K_1} = \overline{Q_1^n} \cdot J_1 + Q_1^n \cdot \overline{J_1} = Q_1^n \oplus J_1$$

$$J_1 = K_1 = Q_0^n \Rightarrow Q_1^{n+1} = Q_1^n \oplus Q_0^n$$

$$\text{Si } Q_0^n = 0 \rightarrow Q_1^{n+1} = Q_1^n$$

$$\text{Si } Q_0^n = 1 \rightarrow Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n}$$

Análisis


$$\begin{aligned} FF_2 : Q_2^{n+1} &= \overline{Q_2^n} \cdot J_2 + Q_2^n \cdot \overline{K_2} = \overline{Q_2^n} \cdot J_2 + Q_2^n \cdot \overline{J_2} = Q_2^n \oplus J_2 \\ J_2 &= K_2 = Q_0^n \cdot Q_1^n \\ Q_2^{n+1} &= Q_2^n \oplus Q_0^n \cdot Q_1^n \Rightarrow \begin{aligned} &\text{Si } Q_1^n; Q_0^n \neq 11 \rightarrow Q_2^{n+1} = Q_2^n \\ &\text{Si } Q_1^n; Q_0^n = 11 \rightarrow Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n} \end{aligned} \end{aligned}$$

Tabla de Estados

	Q2n	Q1n	Q0n	Q2n+1	Q1n+1	Q0n+1
S0	0	0	0	0	0	1
S1	0	0	1	0	1	0
S2	0	1	0	0	1	1
S3	0	1	1	1	0	0
S4	1	0	0	1	0	1
S5	1	0	1	1	1	0
S6	1	1	0	1	1	1
S7	1	1	1	0	0	0


Se trata de un contador binario progresivo de 3 bits sincrónico con entrada de RESET asincrónico.

Diagrama de Estados

 

Se debe aplicar el modelo de Mealy

Partimos del siguiente circuito:

 

Análisis

$$Z = \bar{Y} Q1 Q0$$

$$D0 = \bar{Q1} Y + Q1 \bar{Q0}$$

$$D1 = \bar{Q1} \bar{Y} Q0 + \bar{Y} Q1 \bar{Q0} = Y (Q1 \oplus Q0)$$


$$Y=0 \left\{ \begin{array}{l} D0 = \bar{Q0} Q1 \\ D1 = Q1 \oplus Q0 \end{array} \right.$$

$$Y=1 \left\{ \begin{array}{l} D0 = \bar{Q1} + \bar{Q0} Q1 \\ D1 = 0 \end{array} \right.$$

TABLA DE ESTADOS

	Q1n	Q0n	D1	D0	D1	D0	Z
S0	0	0	0	0	0	1	0
S1	0	1	1	0	0	1	0
S2	1	0	1	1	0	1	1
S3	1	1	0	0	0	0	0
Y			0		1	0	1

DIAGRAMA DE ESTADOS

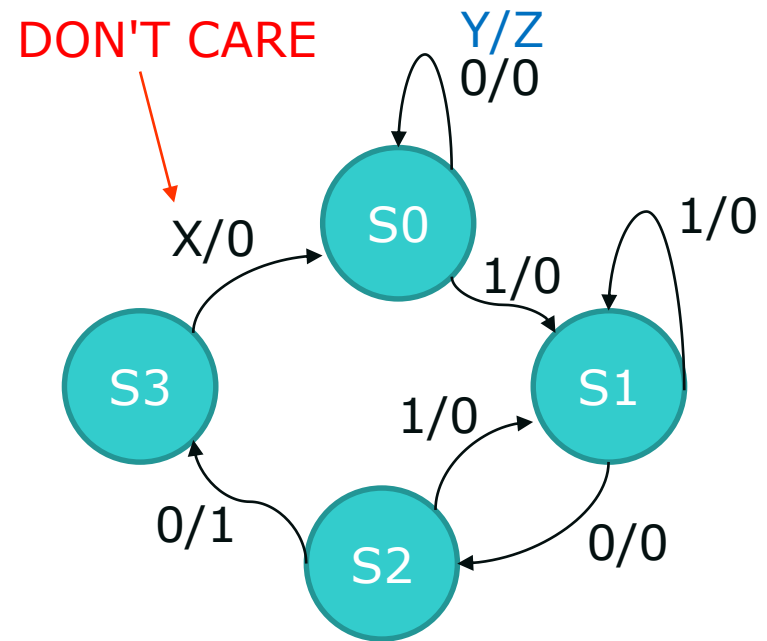


Este circuito puede ser un detector de secuencia cíclico (se repite continuamente) de una entrada serie "Y" tal que si la secuencia es "100", durante un ciclo de reloj la salida "Z" valdrá "1", caso contrario quedará siempre en 0.

Además, el siguiente bit después de detectar la secuencia correcta es descartado.....

Análisis

Simulación del circuito anterior

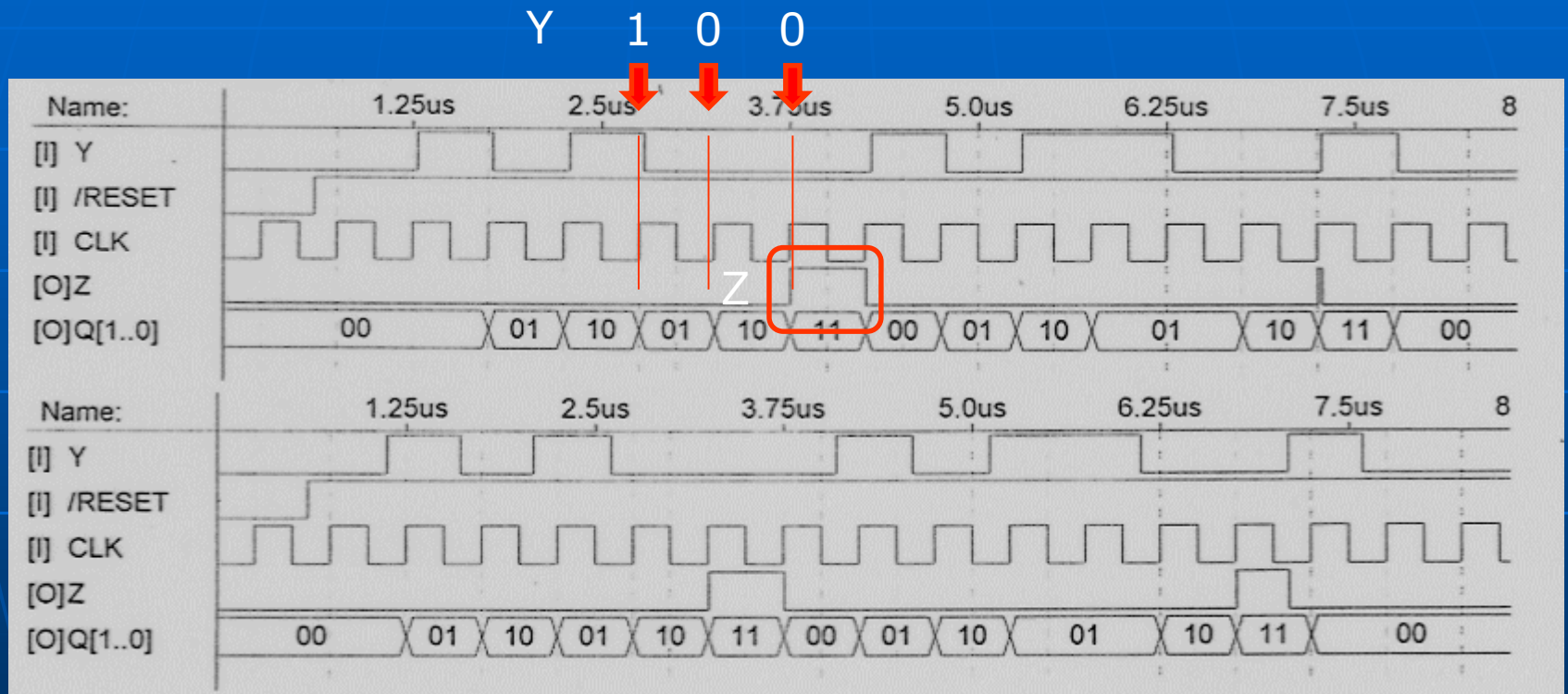

Herramienta empleada cuando es necesario realizar una verificación funcional del diseño empleando el hardware sintetizado en la FPGA.

Funciona como un analizador lógico donde es posible seleccionar las señales que servirán para disparar el análisis y las que se desean testear.

Las señales de trigger pueden ser internas ó externas de entrada a la FPGA bajo estudio (lo mismo que las señales bajo análisis).

Dado que la información se almacena en memoria se requieren recursos tanto de lógica como de memoria dedicada de la propia FPGA en estudio.

Los resultados pueden verse en el mismo ambiente de diseño en el Quartus y almacenados luego en un archivo para posterior tratamiento.

Ventajas:

Permite realizar un análisis de la respuesta del hardware empleando eventos de disparo provenientes de señales internas ó externas al dispositivo.

Desventajas:

No permite realizar una verificación rigurosa del TIMING. Para ello existen otras herramientas de análisis como por ej. TimeQuest Timing Analyzer.

SIGNAL TAP II

En el siguiente ejemplo se analizará la respuesta de los bits de salida de un contador binario sincrónico de 8 bits, el cual es sintetizado en la FPGA Cyclone IV de la placa DEO-Nano basada en el chip EP4CE22F17C6.

Todo el proceso de análisis se realiza con la placa conectada a la PC.

Se utiliza como trigger la señal de RESET la cual es externa y asignada al pulsador KEY0.


Los 8 bits de salida del contador serán almacenadas en memoria de la FPGA y posteriormente grabados en un archivo.

Al iniciar el análisis en el mismo ambiente del Quartus, es posible ver el diagrama temporal con la evolución de las señales a testear.

La cantidad de muestras se puede ajustar y depende de los recursos de la FPGA. En este caso se eligen 16 Kmuestras.

Para definir el tiempo de muestreo se usa el reloj de 50 MHz de la entrada.

SIGNAL TAP II

 

SIGNAL TAP II

A este contador se le hacen las siguientes asignaciones en la placa DE0-Nano:

RESET a pulsador KEY0.

ENABLE a pulsador KEY1.

CLK_50MHZ a oscilador 50MHz.

Las 8 Salidas a los 8 LED's.

KEY0 y KEY1 están siempre en «1» cuando **NO** se presionan (son pulsadores sin retención).

```
Quartus Prime Standard Edition - C:/intelFPGA/16.1/test_signaltap_contador/test_signaltap_contador - test_signaltap_contador
File Edit View Project Assignments Processing Tools Window Help
test_signaltap_contador
test_signaltap_contador.vhd*
267
268
1  --ISLD 2017 Sergio Noriega.
2  --Ejemplo del test de un contador binario realizado con la herramienta "Signal Tapp II"
3  --probado en la placa DE0-Nano de Cyclone IV.
4  --RESET esta asociado al pulsador KEY0.
5  --ENABLE esta asociado al pulsador KEY1 (ENABLE no se usara y por lo tanto estara siempre en "1").
6  --CLK esta asociado al reloj de entrada de 50 MHz.
7  --count esta asociado a los 8 LEDs de la placa.
8  --clk es el reloj del contador cuya frecuencia es de 5 MHz.
9  --La entrada de RESET se utilizara como TRIGGER de la herramienta.
10 --Las salidas del contador son las senales que se capturaran.
11 --Al detectarse un flanco de subida en RESET, se comienza a capturar muestras de las salidas del
12 --contador hasta que se llene el buffer especificado.
13 --Los pulsadores KEY0 y KEY1 estan normalmente en nivel "1".
14
15 LIBRARY IEEE;
16 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
17 USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
18
19 ENTITY test_signaltap_contador IS
20   GENERIC (width:POSITIVE:=8);
21   PORT (clk_50mhz : IN std_logic;
22         reset : IN std_logic;
23         enable : IN std_logic;
24         count : OUT std_logic_vector(width-1 DOWNT0 0)
25   );
26 END test_signaltap_contador;
27
28 ARCHITECTURE arch1 OF test_signaltap_contador IS
29   SIGNAL cnt : UNSIGNED(width-1 DOWNT0 0);
30   SIGNAL temp1, clk : std_logic;
31   SIGNAL counter : integer range 0 to 4 := 0;
32
33 BEGIN
34
35   divisor_clock_p: process (clk_50mhz, reset)
36   begin
37     if (reset = '0') then
38       temp1 <= '0';
39       counter <= 0;
40     elsif rising_edge(clk_50mhz) then
41       if (counter = 4) then
42         temp1 <= '1';
43         counter <= 0;
44       else
45         temp1 <= '0';
46         counter <= counter + 1;
47       end if;
48     end if;
49   end process;
50
51   clk <= temp1;
52
53   cuenta : PROCESS (clk, reset) IS
54   BEGIN
55     IF reset = '0' THEN
56       cnt <= (others => '0');
57     ELSIF clk'event AND clk='1' THEN
58       IF enable='1' THEN
59         cnt <= cnt + 1;
60       END IF;
61     END IF;
62   END PROCESS;
63
64   count <= std_logic_vector(cnt);
65
66 END arch1;
```

SIGNAL TAP II

Quartus Prime Standard Edition - C:/intelFPGA/16.1/test_signaltap_contador/test_signaltap_contador - test_signaltap_contador

File Edit View Project Assignments Processing Tools Window Help

test_signaltap_contador

test_signaltap_contador.vhd

Compilation Report - test_signaltap_contador

Table of Contents

- Flow Summary
- Flow Settings
- Flow Non-Default Global Settings
- Flow Elapsed Time
- Flow OS Summary
- Flow Log
- Analysis & Synthesis
- Fitter
- Flow Messages
- Flow Suppressed Messages
- Assembler
- TimeQuest Timing Analyzer

Flow Summary

<<Filter>>

Flow Status	Successful - Sat Mar 11 16:39:29 2017
Quartus Prime Version	16.1.0 Build 196 10/24/2016 SJ Standard Edition
Revision Name	test_signaltap_contador
Top-level Entity Name	test_signaltap_contador
Family	Cyclone IV E
Device	EP4CE22F17C6
Timing Models	Final
Total logic elements	12 / 22,320 (< 1 %)
Total registers	12
Total pins	11 / 154 (7 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 608,256 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 132 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

RESULTADO DE LA COMPILACIÓN SIN USAR LA HERRAMIENTA «SignalTap II»

SIGNAL TAP II

Se definen las señales usadas para su análisis que son las 8 salidas del contador count

Se configura la entrada de reloj clk_50mhz como referencia para el período de muestreo. Se definen 16Kmuestras para el tamaño del buffer de almacenamiento de las señales.

Instance Manager:

Instance	Status	Enabled	LEs: 656	Memory: 131072	Small: 0/0	Medium:
auto_signaltap_0	Not running	☒	656 cells	131072 bits	0 blocks	16 blocks

Invalid JTAG configuration

JTAG Chain Configuration: No device is selected

Hardware: Disabled Setup...

Device: None Detected Scan Chain

>> SOF Manager: s/test_signaltap_contador.sof ...

trigger: 2017/03/11 12:42:18 #1 Lock mode: Allow all changes

Type	Alias	Node	Name	Data Enable	Trigger Enable	Trigger Conditions
			count[7..0]	☒	☒	1 Basic AND XXh
			count[7]	☒	☒	
			count[6]	☒	☒	
			count[5]	☒	☒	
			count[4]	☒	☒	
			count[3]	☒	☒	
			count[2]	☒	☒	
			count[1]	☒	☒	
			count[0]	☒	☒	

Signal Configuration:

Clock: clk_50mhz

Data

Sample depth: 16 K RAM type: Auto

☐ Segmented: 2 8 K sample segments

Nodes Allocated: ☒ Auto ☐ Manual: 8

Pipeline Factor: 1

Storage qualifier:

Type: Continuous

Input port: auto_stp_external_storage_qualifier

Nodes Allocated: ☒ Auto ☐ Manual: 8

☒ Record data discontinuities

☐ Disable storage qualifier

Trigger

Nodes Allocated: ☒ Auto ☐ Manual: 8

Trigger flow control: Sequential

Trigger position: Pre trigger position

Trigger conditions: 1

Hierarchy Display:

☒ test_signaltap_contador

☒ auto_signaltap_0

0% 00:00:00

SIGNAL TAP II

Instance Manager: Invalid JTAG configuration

Instance	Status	Enabled	LEs: 656	Memory: 131072	Small: 0/0	Medium:
auto_signaltap_0	Not running	☒	656 cells	131072 bits	0 blocks	16 blocks

JTAG Chain Configuration: No device is selected

Hardware: Disabled Setup...
Device: None Detected Scan Chain
>> SOF Manager: s/test_signaltap_contador.sof

Signal Configuration:

Trigger

Nodes Allocated: ☒ Auto ☐ Manual: 8

Trigger flow control: Sequential

Trigger position: Pre trigger position

Trigger conditions: 1

☒ Trigger in

☐ Pin:
☒ Node: reset
☐ Instance:
☐ Hard Processor System (HPS) trigger out

Pattern: Rising Edge

☐ Trigger out

☐ Pin:
☐ Instance:
☐ Hard Processor System (HPS) trigger in
☐ Hard Processor System (HPS) event: 0
Level: Active High

7/03/11 12:42:18 #1 Lock mode: Allow all changes

Type	Alias	Name	Data Enable	Trigger Enable	Trigger Conditions
out		count[7..0]	☒	☒	XXh
		count[7]	☒	☒	
		count[6]	☒	☒	
		count[5]	☒	☒	
		count[4]	☒	☒	
		count[3]	☒	☒	
		count[2]	☒	☒	
		count[1]	☒	☒	
		count[0]	☒	☒	

Hierarchy Display: ☒ test_signaltap_contador

Data Log: ☐ auto_signaltap_0

auto_signaltap_0

0% 00:00:00

Requerimiento
del analizador

Se configura el disparo como
pretrigger.
La señal de disparo es RESET y el
muestreo empieza al detectarse
un flanco de subida en esa señal
(al soltar el pulsador KEY0).

SIGNAL TAP II

RESULTADO DE LA COMPILACIÓN AL USAR LA HERRAMIENTA «SignalTap II»

The screenshot shows the Quartus Prime Standard Edition interface. The main window displays the 'Compilation Report - test_signaltap_contador'. The report is organized into three panes: 'Tasks', 'Table of Contents', and 'Flow Summary'.

Tasks Pane: Lists the compilation tasks with green checkmarks indicating successful completion:

- Compile Design
- Analysis & Synthesis
- Fitter (Place & Route)
- Assembler (Generate programming file)
- TimeQuest Timing Analysis
- EDA Netlist Writer
- Edit Settings
- Program Device (Open Programmer)

Table of Contents Pane: Shows the structure of the compilation report, including sections like Flow Summary, Flow Settings, Flow Non-Default Global Setting, Flow Elapsed Time, Flow OS Summary, Flow Log, Analysis & Synthesis, Fitter, Flow Messages, Flow Suppressed Messages, Assembler, and TimeQuest Timing Analyzer.

Flow Summary Pane: Provides a detailed overview of the compilation results. The 'Flow Status' is 'Successful - Sat Mar 11 12:43:18 2017'. The 'Quartus Prime Version' is '16.1.0 Build 196 10/24/2016 SJ Standard Edition'. The 'Revision Name' is 'test_signaltap_contador'. The 'Top-level Entity Name' is 'test_signaltap_contador'. The 'Family' is 'Cyclone IV E'. The 'Device' is 'EP4CE22F17C6'. The 'Timing Models' are 'Final'. The 'Total logic elements' are '779 / 22,320 (3 %)'. The 'Total registers' are '608'. The 'Total pins' are '11 / 154 (7 %)'. The 'Total virtual pins' are '0'. The 'Total memory bits' are '131,072 / 608,256 (22 %)'. The 'Embedded Multiplier 9-bit elements' are '0 / 132 (0 %)'. The 'Total PLLs' are '0 / 4 (0 %)'.

Si bien el circuito contador no emplea memoria dedicada, las 16 Kmuestras solicitadas para hacer el análisis, utiliza el 22% de los recursos disponibles con el modelo de la Cyclone IV que viene en la DE0-Nano.

Por otro lado, el proyecto requiere un total de 11 Elementos Lógicos para implementar el contador, mientras que el SignalTap, necesita 656.

PASOS A REALIZAR:

1)

El análisis se inicia al presionar el botón de Analysis de la ventana del SignalTap.

2)

Como la entrada de RESET es la que origina el comienzo de la adquisición de muestras, se debe presionar KEY0.

Al soltar KEY0 (flanco de subida) comienza el proceso el cual se detendrá al llenar el buffer.


3)

Al termino de la captura, aparecerá una ventana con un diagrama temporal con las señales configuradas para su análisis.

Se puede operar sobre ese diagrama o posteriormente dado que la información se almacena en un archivo de datos.


SIGNAL TAP II

Diagrama temporal con las 16Kmuestras adquiridas de las 8 salidas del contador

 

SIGNAL TAP II

Diagrama temporal con las 16Kmuestras adquiridas de las 8 salidas del contador

 

Síntesis

Síntesis:

Es el procedimiento por el cual mediante alguna técnica de fabricación se trata de generar hardware a través de la descripción de un sistema ó circuito.

Las posibles vías de desarrollo son al menos dos:

- Empleo de lógica standard.
- Empleo de lógica programable.

Métodos de descripción:

Tabla de verdad.

Ecuaciones lógicas.

Diagramas de estado.

Algoritmos de síntesis.

Diseño basado en HDL.


etc.....

Descripción + Simulación + Producción de hardware

Síntesis


Diseño de un circuito en base a **entrada por esquemático** (ejemplo un contador síncrono de 2 bits con entrada de RESET asincrónico y control de conteo progresivo-regresivo)

 Se retoma el ejercicio visto en la sección de análisis



Síntesis

 Resultado de compilar en Quartus II la entrada del circuito como esquemático previa conversión a descripción como VHDL.




Compilation Report - analisis_de_circuitos_1		
Table of Contents		
Flow Summary	Flow Status	Successful - Fri Apr 17 10:33:29 2020
Flow Settings	Quartus II 64-Bit Version	13.1.0 Build 162 10/23/2013 SJ Web Edition
Flow Non-Default Global Settings	Revision Name	analisis_de_circuitos_1
Flow Elapsed Time	Top-level Entity Name	analisis_de_circuitos_1
Flow OS Summary	Family	Cyclone IV E
Flow Log	Device	EP4CE22F17C6
Analysis & Synthesis	Timing Models	Final
Fitter	Total logic elements	2 / 22,320 (< 1 %)
Assembler	Total combinational functions	2 / 22,320 (< 1 %)
TimeQuest Timing Analyzer	Dedicated logic registers	2 / 22,320 (< 1 %)
EDA Netlist Writer	Total registers	2
Flow Messages	Total pins	5 / 154 (3 %)
Flow Suppressed Messages	Total virtual pins	0
	Total memory bits	0 / 608,256 (0 %)
	Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 132 (0 %)
	Total PLLs	0 / 4 (0 %)


Habiendo elegido la FPGA Cyclone IV modelo EP4CE22F17C6, se utilizaron sólo dos Elementos Lógicos para construir el circuito

Síntesis

 
Esquemático de un Elemento Lógico (LE) de la FPGA Cyclone IV "E"



 El dispositivo FPGA tipo Cyclone IV modelo EP4CE22Fxxxx dispone de 22.320 LEs. Para este diseño sólo requiere de 2 LEs




Conversión a VHDL desde archivo BDF

 

```
analysis_de_circuitos_2.vhd
Compilation Report - analisis_de_circuitos_2

1  -- Copyright (C) 1991-2013 Altera Corporation
2  -- Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions
3  -- and other software and tools, and its AMPP partner logic
4  -- functions, and any output files from any of the foregoing
5  -- (including device programming or simulation files), and any
6  -- associated documentation or information are expressly subject
7  -- to the terms and conditions of the Altera Program License
8  -- Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License
9  -- Agreement, or other applicable license agreement, including,
10 -- without limitation, that your use is for the sole purpose of
11 -- programming logic devices manufactured by Altera and sold by
12 -- Altera or its authorized distributors. Please refer to the
13 -- applicable agreement for further details.
14
15 -- PROGRAM      "Quartus II 64-Bit"
16 -- VERSION      "Version 13.1.0 Build 162 10/23/2013 SJ Web Edition"
17 -- CREATED      "Fri Apr 17 20:08:10 2020"
18
19 LIBRARY ieee;
20 USE ieee.std_logic_1164.all;
21
22 LIBRARY work;
23
24 ENTITY analisis_de_circuitos_2 IS
25     PORT
26     (
27         CLK : IN  STD_LOGIC;
28         CLEAR : IN  STD_LOGIC;
29         Z1 : OUT STD_LOGIC;
30         Z2 : OUT STD_LOGIC;
31         Z0 : OUT STD_LOGIC
32     );
33 END analisis_de_circuitos_2;
34
35 ARCHITECTURE bdf_type OF analisis_de_circuitos_2 IS
36
37     SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_7 : STD_LOGIC;
38     SIGNAL JKFF_U3 : STD_LOGIC;
39     SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_0 : STD_LOGIC;
40     SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_8 : STD_LOGIC;
41     SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_3 : STD_LOGIC;
42     SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_4 : STD_LOGIC;
43     SIGNAL SYNTHESIZED_WIRE_9 : STD_LOGIC;
44
45
46 BEGIN
47     Z1 <= JKFF_U3;
48     Z0 <= SYNTHESIZED_WIRE_7;
49     SYNTHESIZED_WIRE_0 <= '1';
50     SYNTHESIZED_WIRE_8 <= '1';
51     SYNTHESIZED_WIRE_3 <= '1';
52     SYNTHESIZED_WIRE_4 <= '1';
53
```

 

```
49 SYNTHESIZED_WIRE_0 <= '1';
50 SYNTHESIZED_WIRE_8 <= '1';
51 SYNTHESIZED_WIRE_3 <= '1';
52 SYNTHESIZED_WIRE_4 <= '1';
53
54
55
56
57
58
59
60 SYNTHESIZED_WIRE_9 <= SYNTHESIZED_WIRE_7 AND JKFF_U3;
61
62
63 PROCESS(CLK, SYNTHESIZED_WIRE_0)
64 VARIABLE synthesized_var_for_SYNTHESIZED_WIRE_7 : STD_LOGIC;
65 BEGIN
66 IF (SYNTHESIZED_WIRE_0 = '0') THEN
67     synthesized_var_for_SYNTHESIZED_WIRE_7 := '1';
68 ELSIF (RISING_EDGE(CLK)) THEN
69     synthesized_var_for_SYNTHESIZED_WIRE_7 := (NOT(synthesized_var_for_SYNTHESIZED_WIRE_7) AND SYNTHESIZED_WIRE_8) OR (synthesized_var_for_SYNTHESIZED_WIRE_7 AND (NOT(SYNTHESIZED_WIRE_8)));
70 END IF;
71     SYNTHESIZED_WIRE_7 <= synthesized_var_for_SYNTHESIZED_WIRE_7;
72 END PROCESS;
73
74
75 PROCESS(CLK, CLEAR, SYNTHESIZED_WIRE_3)
76 VARIABLE synthesized_var_for_JKFF_U3 : STD_LOGIC;
77 BEGIN
78 IF (CLEAR = '0') THEN
79     synthesized_var_for_JKFF_U3 := '0';
80 ELSIF (SYNTHESIZED_WIRE_3 = '0') THEN
81     synthesized_var_for_JKFF_U3 := '1';
82 ELSIF (RISING_EDGE(CLK)) THEN
83     synthesized_var_for_JKFF_U3 := (NOT(synthesized_var_for_JKFF_U3) AND SYNTHESIZED_WIRE_7) OR (synthesized_var_for_JKFF_U3 AND (NOT(SYNTHESIZED_WIRE_7)));
84 END IF;
85     JKFF_U3 <= synthesized_var_for_JKFF_U3;
86 END PROCESS;
87
88
89 PROCESS(CLK, CLEAR, SYNTHESIZED_WIRE_4)
90 VARIABLE synthesized_var_for_Z2 : STD_LOGIC;
91 BEGIN
92 IF (CLEAR = '0') THEN
93     synthesized_var_for_Z2 := '0';
94 ELSIF (SYNTHESIZED_WIRE_4 = '0') THEN
95     synthesized_var_for_Z2 := '1';
96 ELSIF (RISING_EDGE(CLK)) THEN
97     synthesized_var_for_Z2 := (NOT(synthesized_var_for_Z2) AND SYNTHESIZED_WIRE_9) OR (synthesized_var_for_Z2 AND (NOT(SYNTHESIZED_WIRE_9)));
98 END IF;
99     Z2 <= synthesized_var_for_Z2;
100 END PROCESS;
101
102
103 END bdf_type;
```

Resultado de la compilación

The screenshot shows the Quartus II 64-Bit interface. The 'Project Navigator' on the left lists files, including ' analisis_de_circuitos_2.bdf'. The 'Table of Contents' in the center lists various reports, with 'Flow Summary' selected. The 'Flow Summary' report on the right provides details about the compilation process. A red box highlights the 'Device' field, which is 'Cyclone IV E EP4CE22F17C6'. Another red box highlights the 'Total logic elements' row, which shows '3' logic elements, representing 22,320 (< 1 %).

Flow Summary	
Flow Status	Successful - Fri Apr 17 20:09:32 2020
Quartus II 64-Bit Version	13.1.0 Build 162 10/23/2013 SJ Web Edition
Revision Name	analisis_de_circuitos_2
Top-level Entity Name	analisis_de_circuitos_2
Family	Cyclone IV E
Device	EP4CE22F17C6
Timing Models	Final
Total logic elements	3 22,320 (< 1 %)
Total combinational functions	3 22,320 (< 1 %)
Dedicated logic registers	3 22,320 (< 1 %)
Total registers	3
Total pins	5 / 154 (3 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 608,256 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 132 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)


Se emplean sólo 3 LEs para la síntesis del contador de 3 bits

```
tb_analisis_de_circuitos_2.vhd      analisis_de_circuitos_2.vhd
1  --Test-bench del proyecto analisis_de_circuitos_2 Sergio Noriega 2020
2  --Archivo: tb_analisis_de_circuitos_2.vhd.
3
4  library ieee;
5  use ieee.std_logic_1164.all;
6
7  entity tb_analisis_de_circuitos_2 is
8  end tb_analisis_de_circuitos_2;
9
10 architecture test of tb_analisis_de_circuitos_2 is
11     component analisis_de_circuitos_2
12     PORT
13     (
14         CLK : IN  STD_LOGIC;
15         CLEAR : IN  STD_LOGIC;
16         Z1 : OUT STD_LOGIC;
17         Z2 : OUT STD_LOGIC;
18         Z0 : OUT STD_LOGIC
19     );
20     end component;
21
22     signal CLK, CLEAR : STD_LOGIC;
23     signal Z0, Z1, Z2 : std_LOGIC;
24
25
26 begin
27
28     uut: analisis_de_circuitos_2 port map( CLK => CLK, CLEAR => CLEAR,
29                                           Z1 => Z1, Z2 => Z2, Z0 => Z0);
30
31
32     gen_reloj : process -- Reloj de 200 ns de periodo y 50% de ciclo de trabajo
33     begin
34
35         CLK <= '0';
36         wait for 100 ns;
37         CLK <= '1';
38         wait for 100 ns;
39     end process gen_reloj;
40
41     estímulos : process
42     begin
43         CLEAR <= '1';
44         wait for 100 ns;
45         CLEAR <= '0';
46         wait for 500 ns;
47         CLEAR <= '1';
48         wait for 5 us;
49     end process estímulos;
50 end test;
```

Generación de RELOJ.

Generación de RESET.

 Resultado de la simulación con Modelsim del contador



Síntesis

Máquinas de estado

Se define estado a una dada combinación entre las salidas de los elementos de memoria (FFs) que conforman el circuito.

En Moore una salida NO puede cambiar su valor mientras esté en un dado estado.


En Mealy, en cambio, puede hacerlo.

En estos dos ejemplos hay una entrada entonces de cada estado hay dos posibilidades de acción.

Si hay dos entradas serán 4 y así sucesivamente.


La referencia temporal en estos diagramas está implícita:
Para pasar de un estado a otro DEBE llegar un flanco activo de RELOJ.

Modelo de descripción
por MOORE

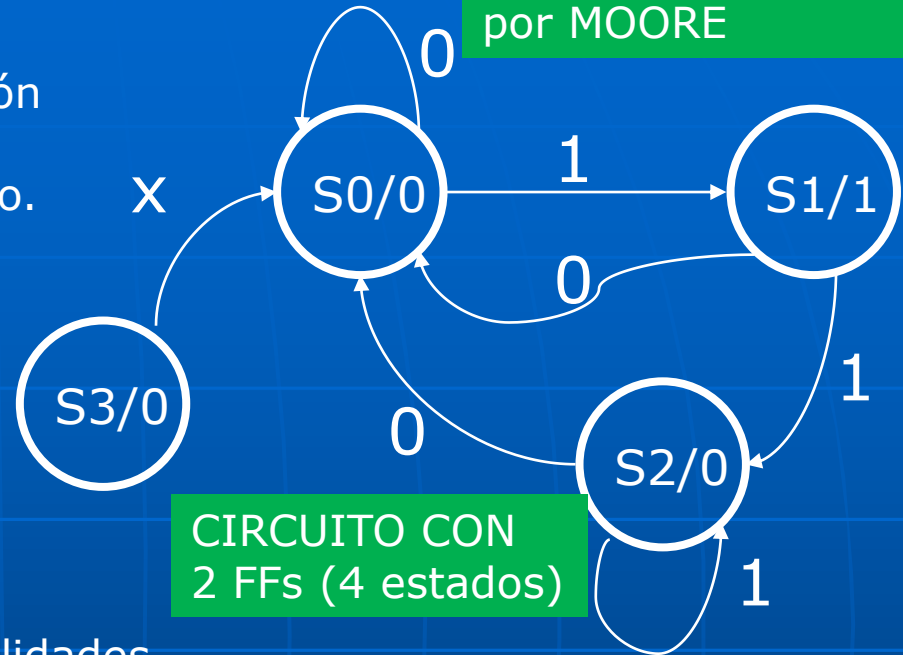


CIRCUITO CON
2 FFs (4 estados)

Modelo de descripción
por MEALY

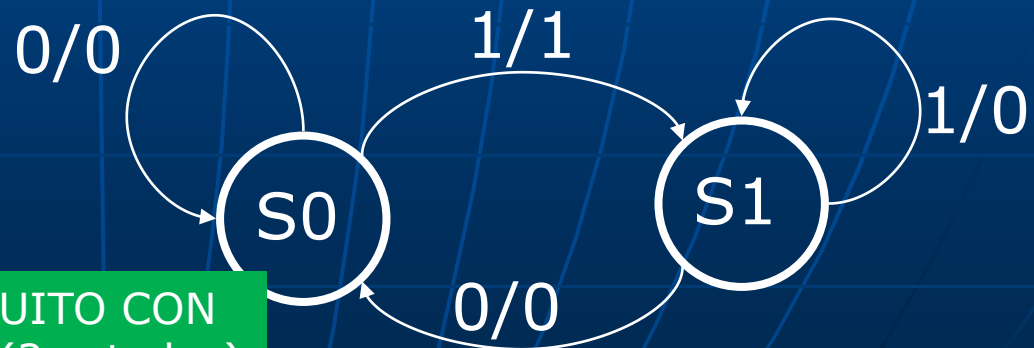

CIRCUITO CON
1 FF (2 estados)


REDUNDANCIA

 

ESTADO REDUNDANTE

SE NECESITAN 2 FF

REORDENANDO

 

AHORA
SE NECESITA 1 FF

Contador binario progresivo-regresivo de 2 bits

Método para
lógica standard

X=0 conteo regresivo y viceversa.

DIAGRAMA DE ESTADOS

 


TABLA DE EXCITACIÓN

ESTADO ACTUAL		ESTADO SIGUIENTE		Q1Q0	Q1Q0	D1D0	D1D0
S0	00	S3	S1	11	01	11	01
S1	01	S0	S2	00	10	00	10
S2	10	S1	S3	01	11	01	11
S3	11	S2	S0	10	00	10	00
		0	1	0	1	0	1
		X					

Tablas de transición para generar el siguiente estado

TABLA DE TRANSICIÓN
FLIP-FLOP TIPO "D"

TABLA DE TRANSICIÓN
FLIP-FLOP TIPO "JK"

Q_n	Q_{n+1}	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Q_n	Q_{n+1}	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

Si quiero usar FFs tipo "D", simplemente debo copiar en "D" el valor futuro que espero de Q.

Si quiero usar FFs tipo "JK", tengo más opciones:

Por ejemplo si el Q actual es 0 ($Q_n=0$) y quiero pasar a un Q de 0 ($Q_{n+1}=1$).

entonces tengo dos opciones:

Pongo directamente JK=10 ó elijo la opción de negar el estado anterior de Q (JK=11), es decir queda JK=1X (don't care en la entrada "K").

Método para
lógica standard

Q1Q0 \ X		00	01	11	10
		0	1	2	3
X	0	1 0	0 1	1 0	0 1
	1	0 4	1 5	0 7	1 6

D1

$$D1 = \overline{X \oplus Q1 \oplus Q0}$$


Q1Q0 \ X		00	01	11	10
		0	1	2	3
X	0	1 0	0 1	0 3	1 2
	1	1 4	0 5	0 7	1 6

D0

$$D0 = \overline{Q0}$$



Contador binario progresivo-regresivo de 2 bits

Bloque Combinatorio

 

Bloque Memoria

  Diseño de circuito monoestable disparado por flanco ascendente





El circuito está a la espera de detectar un flanco de subida por la entrada Y. Cuando ello ocurra, la salida Z se pondrá en "1" durante un ciclo de reloj CLK.

TABLA DE EXCITACIÓN

Q0(n)	Q0(n+1)	J0	K0	Z	Q0(n+1)	J0	K0	Z
0	0	0	X	0	1	1	X	1
1	0	X	1	0	1	X	0	0
Y=0					Y=1			

Método para
lógica standard

  

Diseño de circuito monoestable disparado por flanco ascendente

 


DIAGRAMA DE ESTADOS

Qué pasa si la entrada cambia dos veces entre dos flancos activos de reloj ???.
Cómo se evita eso ???.


y	$Q_1 Q_0$			
	00	01	11	10
0	00	00	00	00
1	01	10	00	10

$D_1 D_0$

$$D_1 = y \cdot (\bar{Q}_1 Q_0 + Q_1 \bar{Q}_0) = y \cdot (Q_0 \oplus Q_1)$$

$$D_0 = y \cdot \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0$$

$$Z = \bar{Q}_1 \cdot Q_0$$

 

Por Moore el mismo problema generó un hardware un poco mas complejo pero con la salida sin depender de la entrada.

Monoestable disparado por flanco ascendente

```

1  library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
2  entity monoestable_moore_1 is
3      port
4      (
5          clk      : in  std_logic;
6          y        : in  std_logic;
7          reset    : in  std_logic;
8          z        : out std_logic
9      );
10 end entity;
11 architecture rtl of monoestable_moore_1 is
12
13     type state_type is (s0, s1, s2);
14     signal state : state_type;
15 begin
16     process (clk, reset, y)
17     begin
18         if reset = '1' then
19             state <= s0;
20         elsif (clk'event and clk = '1') then
21             case state is
22                 when s0=>
23                     if y = '1' then
24                         state <= s1;
25                     else
26                         state <= s0;
27                     end if;
28                 when s1=>
29                     if y = '1' then
30                         state <= s2;
31                     else
32                         state <= s0;
33                     end if;
34                 when s2=>
35                     if y = '1' then
36                         state <= s2;
37                     else
38                         state <= s0;
39                     end if;
40             end case;
41         end if;
42     end process;
43
44     process (state)
45     begin
46         case state is
47             when s0=>
48                 z <= '0';
49             when s1=>
50                 z <= '1';
51             when s2=>
52                 z <= '0';
53         end case;
54     end process;
55 end rtl;

```

Sección que define a que estado irá, dependiendo del valor de la entrada.

Sección que define cuanto valdrá la salida, dependiendo del estado.

Monoestable disparado por flanco ascendente

Generación de los estímulos temporales de "clk", "reset" y la entrada "y" para emplear en el Modelsim y generar luego la gráfica temporal de la salida "z".

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3
4  entity tb_monoestable_1 is
5  end tb_monoestable_1;
6
7  architecture test of tb_monoestable_1 is
8
9      component monoestable_moore_1
10         Port ( clk      : in std_logic;
11              y       : in std_logic;
12              reset    : in std_logic;
13              z       : out std_logic
14         );
15     end component;
16
17     signal clk      : std_logic;
18     signal reset    : std_logic;
19     signal y        : std_logic;
20     signal z        : std_logic;
21
22     begin
23
24         uut: monoestable_moore_1 port map ( clk => clk,
25                                             y => y,
26                                             reset => reset,
27                                             z => z
28         );
29
30         gen_reloj : process -- Reloj de 200 ns de periodo y 50% de ciclo de trabajo
31             begin
32                 clk <= '0';
33                 wait for 100 ns;
34                 clk <= '1';
35                 wait for 100 ns;
36             end process gen_reloj;
37
38         estímulos : process
39             begin
40                 y <= '0';
41                 reset <= '0';
42                 wait for 250 ns;
43                 reset <= '1';
44                 wait for 250 ns;
45                 reset <= '0';
46                 wait for 250 ns;
47                 y <= '1';
48                 wait for 551 ns;
49                 y <= '0';
50                 wait for 253 ns;
51                 y <= '1';
52                 wait for 1 us;
53             end process estímulos;
54     end test;
    
```

Generación de "clk".

Generación de "reset" e "y".


Compilation Report - monoestable_moore_1

Flow Summary	
Flow Status	Successful - Wed Dec 16 12:08:46 2020
Quartus II 64-Bit Version	13.1.0 Build 162 10/23/2013 SJ Web Edition
Revision Name	monoestable_moore_1
Top-level Entity Name	monoestable_moore_1
Family	Cyclone IV E
Device	EP4CE22F17C6
Timing Models	Final
Total logic elements	2 / 22,320 (< 1 %)
Total combinational functions	1 / 22,320 (< 1 %)
Dedicated logic registers	2 / 22,320 (< 1 %)
Total registers	2
Total pins	4 / 154 (3 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 608,256 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 132 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)


Monoestable disparado por flanco ascendente

El proyecto insume sólo dos LE (Elementos Lógicos).

 Dispositivo:
Cyclone IV E,
modelo EP4CE22F17C6.



 Diseño de circuito monoestable disparado por flanco ascendente



Monoestable
no-redisparable
con duración de
2 ciclos de reloj.

 


DIAGRAMA DE ESTADOS

Monoestable disparado por flanco ascendente
No-redisparable. Duración 2 ciclos de reloj.

```

1  library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
2  entity monoestable_moore_2 is
3      port
4      (
5          clk    : in  std_logic; y : in std_logic;
6          reset  : in  std_logic; z : out std_logic
7      );
8  end entity;
9  architecture rtl of monoestable_moore_2 is
10
11      type state_type is (s0, s1, s2, s3); signal state : state_type;
12  begin
13      process (clk, reset, y)
14      begin
15          if reset = '1' then state <= s0;
16          elsif (clk'event and clk = '1') then
17              case state is
18                  when s0=>
19                      if y = '1' then
20                          state <= s1;
21                      else
22                          state <= s0;
23                      end if;
24                  when s1=>
25                      if y = '1' then
26                          state <= s2;
27                      else
28                          state <= s2;
29                      end if;
30                  when s2=>
31                      if y = '1' then
32                          state <= s3;
33                      else
34                          state <= s0;
35                      end if;
36                  when s3=>
37                      if y = '1' then
38                          state <= s3;
39                      else
40                          state <= s0;
41                      end if;
42                  end case;
43              end if;
44          end process;
45
46      process (state)
47      begin
48          case state is
49              when s0=> z <= '0';
50              when s1=> z <= '1';
51              when s2=> z <= '1';
52              when s3=> z <= '0';
53          end case;
54      end process;
55  end rtl;
    
```

Sección que define a que estado irá, dependiendo del valor de la entrada.

Sección que define cuanto valdrá la salida, dependiendo del estado.

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3
4  entity tb_monoestable_2 is
5  end tb_monoestable_2;
6
7  architecture test of tb_monoestable_2 is
8
9  component monoestable_moore_2
10     Port ( clk      : in std_logic;
11           y        : in std_logic;
12           reset     : in std_logic;
13           z        : out std_logic
14         );
15  end component;
16
17  signal clk      : std_logic;
18  signal reset    : std_logic;
19  signal y        : std_logic;
20  signal z        : std_logic;
21
22  begin
23
24  uut: monoestable_moore_2 port map ( clk => clk,
25                                     y => y,
26                                     reset => reset,
27                                     z => z
28                                   );
29
30  gen_reloj : process -- Reloj de 200 ns de periodo y 50% de ciclo de trabajo
31  begin
32      clk <= '0';
33      wait for 100 ns;
34      clk <= '1';
35      wait for 100 ns;
36  end process gen_reloj;
37
38  estímulos : process
39  begin
40      y <= '0';
41      reset <= '0';
42      wait for 250 ns;
43      reset <= '1';
44      wait for 250 ns;
45      reset <= '0';
46      wait for 250 ns;
47      y <= '1';
48      wait for 551 ns;
49      y <= '0';
50      wait for 253 ns;
51      y <= '1';
52      wait for 1 us;
53  end process estímulos;
54  end test;

```

Monoestable disparado por flanco ascendente
No-redisparable. Duración 2 ciclos de reloj.

Usamos el mismo test-bench
que para el ejercicio anterior.

Generación de los estímulos
temporales de "clk", "reset" y
la entrada "y" para emplear en
el Modelsim y generar luego la
gráfica temporal de la salida "z".

Generación de "clk".

Generación de "reset" e "y".


Compilation Report - monoestable_moore_2

Flow Summary	
Flow Status	Successful - Wed Dec 16 13:24:41 2020
Quartus II 64-Bit Version	13.1.0 Build 162 10/23/2013 SJ Web Edition
Revision Name	monoestable_moore_2
Top-level Entity Name	monoestable_moore_2
Family	Cyclone IV E
Device	EP4CE22F17C6
Timing Models	Final
Total logic elements	4 / 22,320 (< 1 %)
Total combinational functions	1 / 22,320 (< 1 %)
Dedicated logic registers	3 / 22,320 (< 1 %)
Total registers	3
Total pins	4 / 154 (3 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 608,256 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 132 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)


Monoestable disparado por flanco ascendente
No-redisparable. Duración 2 ciclos de reloj.

El proyecto insume 4 LE
(Elementos Lógicos).

 Dispositivo:
Cyclone IV E,
modelo EP4CE22F17C6.



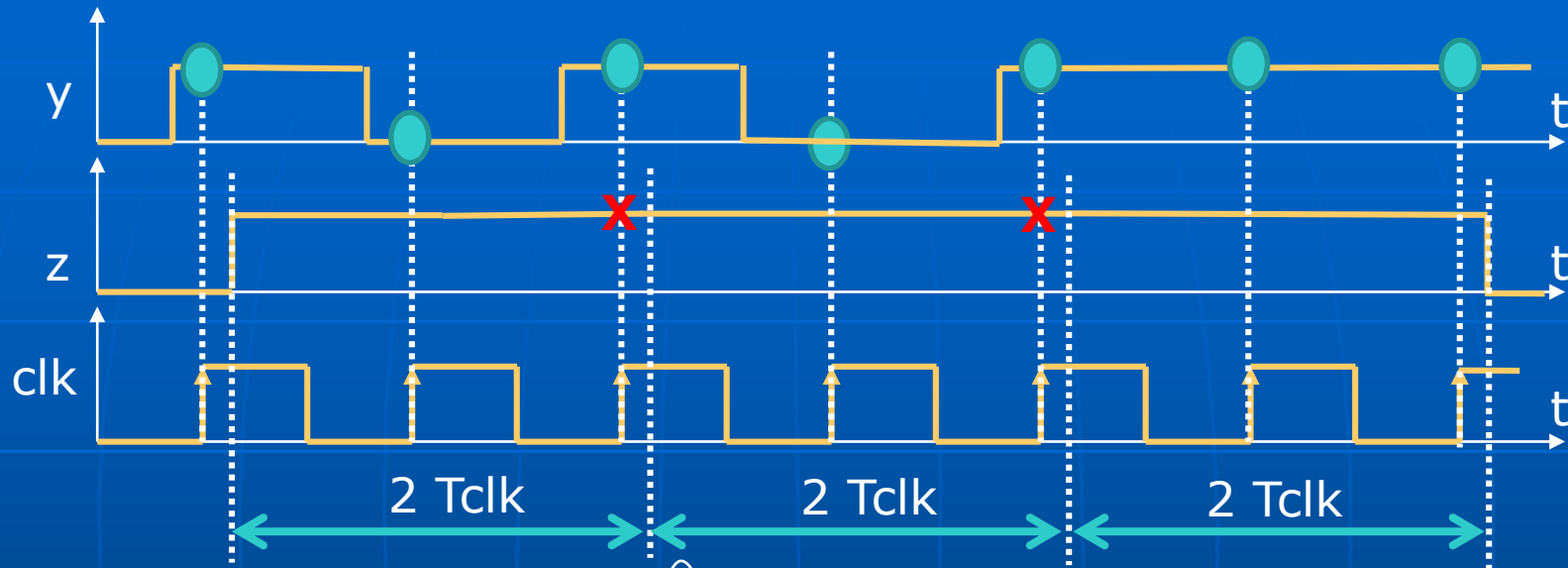Diseño de circuito monoestable disparado por flanco ascendente



Monoestable
redisparable
con duración de
2 ciclos de reloj.

En el ejemplo, el monoestable
se redispara donde está la cruz roja.

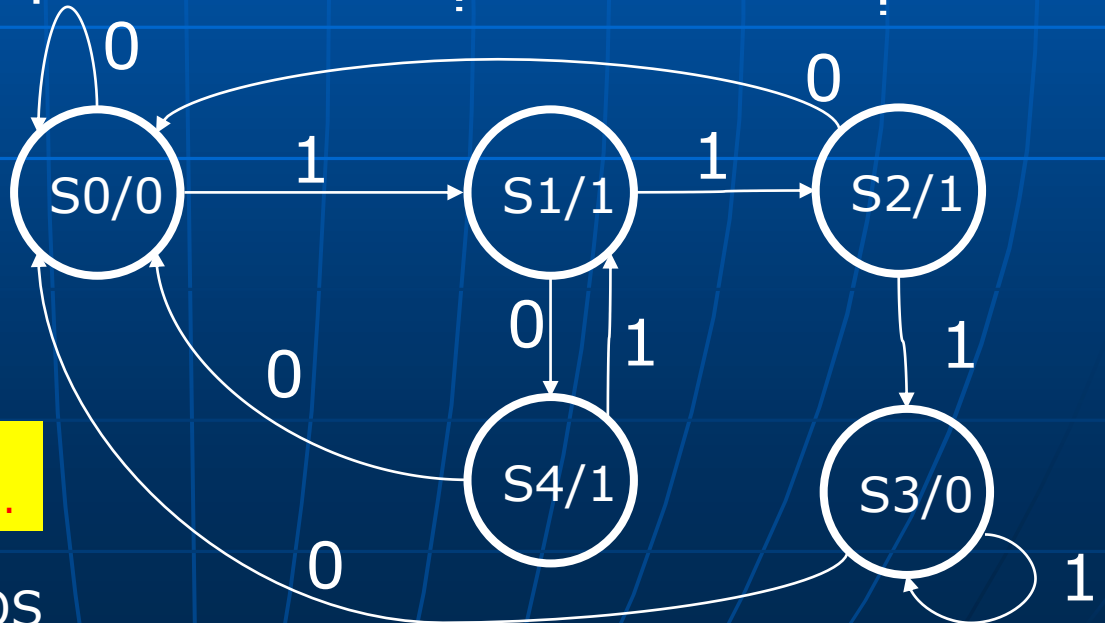


DIAGRAMA DE ESTADOS

Monoestable disparado por flanco ascendente
Redisparable. Duración 2 ciclos de reloj.

```

1  library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
2  entity monoestable_moore_3 is
3      port
4      (
5          clk : in  std_logic; y : in  std_logic;
6          reset : in  std_logic; z : out  std_logic
7      );
8  end entity;
9  architecture rtl of monoestable_moore_3 is
10
11      type state_type is (s0, s1, s2, s3, s4); signal state : state_type;
12  begin
13      process (clk, reset, y)
14      begin
15          if reset = '1' then state <= s0;
16          elsif (clk'event and clk = '1') then
17              case state is
18                  when s0=>
19                      if y = '1' then state <= s1;
20                      else
21                          state <= s0;
22                      end if;
23                  when s1=>
24                      if y = '1' then state <= s2;
25                      else
26                          state <= s4;
27                      end if;
28                  when s2=>
29                      if y = '1' then state <= s3;
30                      else
31                          state <= s0;
32                      end if;
33                  when s3=>
34                      if y = '1' then state <= s3;
35                      else
36                          state <= s0;
37                      end if;
38                  when s4=>
39                      if y = '1' then state <= s1;
40                      else
41                          state <= s0;
42                      end if;
43                  end case;
44          end if;
45      end process;
46
47      process (state)
48      begin
49          case state is
50              when s0=> z <= '0'; when s1=> z <= '1';
51              when s2=> z <= '1'; when s3=> z <= '0';
52              when s4=> z <= '1';
53          end case;
54      end process;
55  end rtl;
    
```

Sección que define a que estado irá, dependiendo del valor de la entrada.

Sección que define cuanto valdrá la salida, dependiendo del estado.

Monoestable disparado por flanco ascendente
Redisparable. Duración 2 ciclos de reloj.

Generación de los estímulos temporales de "clk", "reset" y la entrada "y" para emplear en el Modelsim y generar luego la gráfica temporal de la salida "z".

```

4  entity tb_monoestable_3 is
5  | end tb_monoestable_3;
6
7  architecture test of tb_monoestable_3 is
8
9  |   component monoestable_moore_3
10 |       Port (   clk      : in std_logic;
11 |               y        : in std_logic;
12 |               reset     : in std_logic;
13 |               z         : out std_logic
14 |             );
15 |   end component;
16
17 |   signal clk      : std_logic;
18 |   signal reset    : std_logic;
19 |   signal y        : std_logic;
20 |   signal z        : std_logic;
21
22 |   begin
23
24 |   uut: monoestable_moore_3 port map ( clk => clk,
25 |                                     y => y,
26 |                                     reset => reset,
27 |                                     z => z
28 |                                   );
29
30 |   gen_reloj : process -- Reloj de 200 ns de periodo y 50% de ciclo de trabajo
31 |   | begin
32 |     clk <= '0';
33 |     wait for 100 ns;
34 |     clk <= '1';
35 |     wait for 100 ns;
36 |   end process gen_reloj;
37
38 |   estímulos : process
39 |   | begin
40 |     y <= '0';
41 |     reset <= '0';
42 |     wait for 250 ns;
43 |     reset <= '1';
44 |     wait for 250 ns;
45 |     reset <= '0';
46 |     wait for 250 ns;
47 |     y <= '1';
48 |     wait for 200 ns;
49 |     y <= '0';
50 |     wait for 200 ns;
51 |     y <= '1';
52 |     wait for 600 ns;
53 |     y <= '0';
54 |     wait for 200 ns;
55 |     y <= '1';
56 |     wait for 1 us;
57 |   end process estímulos;
58 | end test;

```

Generación de "clk".

Generación de "reset" e "y".


Table of Contents	
Flow Summary	
Flow Settings	
Flow Non-Default Global Settings	
Flow Elapsed Time	
Flow OS Summary	
Flow Log	
> Analysis & Synthesis	
> Fitter	
> Assembler	
> TimeQuest Timing Analyzer	
> EDA Netlist Writer	
Flow Messages	
Flow Suppressed Messages	

Flow Summary	
Flow Status	Successful - Wed Dec 16 16:24:54 2020
Quartus II 64-Bit Version	13.1.0 Build 162 10/23/2013 SJ Web Edition
Revision Name	monoestable_moore_3
Top-level Entity Name	monoestable_moore_3
Family	Cyclone IV E
Device	EP4CE22F17C6
Timing Models	Final
Total logic elements	6 / 22,320 (< 1 %)
Total combinational functions	6 / 22,320 (< 1 %)
Dedicated logic registers	5 / 22,320 (< 1 %)
Total registers	5
Total pins	4 / 154 (3 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 608,256 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 132 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)


**Monoestable disparado por flanco ascendente
Redisparable. Duración 2 ciclos de reloj.**

El proyecto insume 6 LE
(Elementos Lógicos).

 Dispositivo:
Cyclone IV E,
modelo EP4CE22F17C6.



 Diseñar en base a un flip-flop JK un circuito que responda con el siguiente diagrama de estados:



Método para
lógica standard


TABLA DE EXCITACIÓN

ESTADO ACTUAL	ESTADO SIGUIENTE				ENTRADAS ACTUALES $J_0 K_0$			
0	0	0	1	1	0X	0X	1X	1X
1	1	0	1	0	X0	X1	X0	X1
	00	01	10	11	00	01	10	11
	AB				AB			

Q_0	$\bar{Q}_0$	AB		$\bar{A}$	A
		00	01	11	10
0	1	0X	0X	1X	1X
1	0	X0	X1	X1	X0
		$\bar{B}$	B	$\bar{B}$	B


$$J_0 = A$$

$$K_0 = B$$

 

El diagrama de estados corresponde a un flip-flop "JK"...!!

 Diseñar en base a un flip-flop D un circuito que responda con el siguiente diagrama de estados:




Método para
lógica standard

TABLA DE EXCITACIÓN

ESTADO ACTUAL	ESTADO SIGUIENTE		ENTRADA ACTUAL D_0	
0	0	1	0	1
1	0	1	0	1
	0	1	0	1
	y		y	

		y	
		0	1
D_0	0	0	1
	1	0	1

$$D_0 = y$$

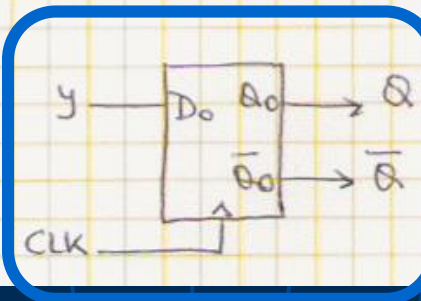

El diagrama de estados
era el de un FF "D"

DISEÑO DE UN FF "JK" EN BASE A UNO TIPO "D"


Método para
lógica standard

TABLA DE EXCITACIÓN

ESTADO ACTUAL Q_n	ESTADO SIGUIENTE Q_{n+1}				ENTRADAS ACTUAL D_0			
0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0
	00	01	10	11	00	01	10	11
	$J_0 K_0$				$J_0 K_0$			


Q_n	$J_0 K_0$		J_0		
	00	01	11	10	
$\bar{Q}_0$ 0	0	0	1	1	$J_0 \cdot \bar{Q}_0$
Q_0 1	1	0	0	1	
	$\bar{K}_0$	K_0	$\bar{K}_0$	D_0	
 
$$D_0 = J_0 \cdot \bar{Q}_0 + \bar{K}_0 \cdot Q_0$$



Detector de paridad par en formato serie de 2 bits de magnitud

BITS ENTRANTES		SALIDAS	
D1	D0	Z1	Z0
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1
TRABAJANDO		0	0

 

Diseño de comparador de magnitud serie de dos números sin signo (A y B) donde se transmite el bit mas significativo primero



Las salidas Z1Z0 deben cumplir con la siguiente tabla:

Si $A > B \Rightarrow Z1Z0 = 10$

Si $A < B \Rightarrow Z1Z0 = 01$

Si $A = B \Rightarrow Z1Z0 = 11$

  Si se está comparando $\Rightarrow Z1Z0 = 00$



Comando de un motor con dos pulsadores A y B

Método para
lógica standard

AB=00/11/01



AB=10

AB= 00/11/10



Q_0^n	E.A	E.S				Z	Q_0^{n+1}				$J_0 K_0$			
0	S_0	S_0	S_0	S_1	S_0	0	0	0	1	0	0X	0X	1X	0X
1	S_1	S_1	S_0	S_1	S_1	1	1	0	1	1	X0	X1	X0	X0
		00	01	10	11		00	01	10	11	00	01	10	11
		AB					AB				AB			

  
Comando de un motor con dos pulsadores A y B



A	B	J_0	K_0	Q^{n+1}
0	0	0	0	Q^n
0	1	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	Q^n

Detector de número impar en formato serie cíclico, siendo el primer bit de entrada de cada secuencia, el MSB.

Sin solapamiento
1^{ro} bit MSB.

 


b2 b1 b0
000
001
010
011
100
101
110
111

impar => b0=1

SINTETIZAR UN GENERADOR DE SEÑALES QUE GENERE LA SIGUIENTE SECUENCIA EN FORMA CÍCLICA:


AB	secuencia
00	0111
01	0011
10	0001
11	-----

Qué hacemos con esta combinación??

 

Las entradas se evalúan en el primer ciclo de cada nueva secuencia de entrada.

 Sintetizar un circuito comparador de magnitud de dos números binarios sin signo de 3 bits en formato serie donde se manda primero el bit mas significativo MSB.



Se usan 4 FF's

Z1	Z0	CONDICIÓN
0	0	en proceso
0	1	$X < Y$
1	0	$X > Y$
1	1	$X = Y$

Síntesis de contador up-down con máquina de Mealy. Descripción en VHDL

```


1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity mealy_counter_2bits is
5
6      port
7      (
8          clk      : in  std_logic;
9          dir      : in  std_logic;
10         reset    : in  std_logic;
11         data_out  : out std_logic_vector(1 downto 0)
12     );
13
14 end entity;
15
16 architecture rtl of mealy_counter_2bits is
17
18     type state_type is (s0, s1, s2, s3);
19
20     signal state : state_type;
21
22 begin
23     process (clk, reset, dir)
24     begin
25         if reset = '1' then
26             state <= s0;
27         elsif (rising_edge(clk)) then
28             case state is
29                 when s0=>
30                     if dir = '1' then
31                         state <= s1;
32                     else
33                         state <= s3;
34                     end if;
35                 when s1=>
36                     if dir = '1' then
37                         state <= s2;
38                     else
39                         state <= s0;
40                     end if;
41                 when s2=>
42                     if dir = '1' then
43                         state <= s3;
44                     else
45                         state <= s1;
46                     end if;
47                 when s3=>
48                     if dir = '1' then
49                         state <= s0;
50                     else
51                         state <= s2;
52                     end if;
53             end case;
54         end if;
55     end process;

```

```

process (state, dir)
begin
    case state is
        when s0=>
            if dir = '1' then
                data_out <= "01";
            else
                data_out <= "11";
            end if;
        when s1=>
            if dir = '1' then
                data_out <= "10";
            else
                data_out <= "00";
            end if;
        when s2=>
            if dir = '1' then
                data_out <= "11";
            else
                data_out <= "01";
            end if;
        when s3=>
            if dir = '1' then
                data_out <= "00";
            else
                data_out <= "10";
            end if;
    end case;
end process;
end rtl;

```

 


TEST BENCH DESCRIPTO EN VHDL del contador sintetizado con Mealy

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity tb_mealy_counter_2bits is
7  | end tb_mealy_counter_2bits;
8
9  architecture test of tb_mealy_counter_2bits is
10 |
11 |     component mealy_counter_2bits
12 |     Port (   clk      : in std_logic;
13 |             dir      : in std_logic;
14 |             reset    : in std_logic;
15 |             data_out : out std_logic_vector(1 downto 0)
16 |         );
17 |     end component;
18 |
19 |     signal clk      : std_logic;
20 |     signal reset    : std_logic;
21 |     signal dir      : std_logic;
22 |     signal data_out : std_logic_vector(1 downto 0);
23 |
24 |     begin
25 |
26 |     uut: mealy_counter_2bits port map (   clk => clk,
27 |                                           dir => dir,
28 |                                           reset => reset,
29 |                                           data_out => data_out
30 |                                           );
31 |
32 |     gen_reloj : process -- Reloj de 200 ns de periodo y 50% de ciclo de trabajo
33 |     begin
34 |         clk <= '0';
35 |         wait for 100 ns;
36 |         clk <= '1';
37 |         wait for 100 ns;
38 |     end process gen_reloj;
39 |
40 |     estímulos : process
41 |     begin
42 |
43 |         dir  <= '0';
44 |         reset <= '0';
45 |         wait for 30 ns;
46 |         reset <= '1';
47 |         wait for 40 ns;
48 |         reset <= '0';
49 |         wait for 2.5 us;
50 |         dir  <= '1';
51 |         wait for 2.5 us;
52 |
53 |     end process estímulos;
54 |
55 | end test;

```

 Simulación del contador implementado con máquina de Mealy



Síntesis de contador up-down con máquina de Moore. Descripción en VHDL

```


1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity moore_counter_2bits is
5
6  port
7  (
8      clk      : in  std_logic;
9      dir      : in  std_logic;
10     reset    : in  std_logic;
11     data_out  : out std_logic_vector(1 downto 0)
12 );
13
14 end entity;
15
16 architecture rtl of moore_counter_2bits is
17
18     type state_type is (s0, s1, s2, s3);
19
20     signal state : state_type;
21
22 begin
23     process (clk, reset, dir)
24     begin
25         if reset = '1' then
26             state <= s0;
27         elsif (rising_edge(clk)) then
28             case state is
29                 when s0=>
30                     if dir = '1' then
31                         state <= s1;
32                     else
33                         state <= s3;
34                     end if;
35                 when s1=>
36                     if dir = '1' then
37                         state <= s2;
38                     else
39                         state <= s0;
40                     end if;
41                 when s2=>
42                     if dir = '1' then
43                         state <= s3;
44                     else
45                         state <= s1;
46                     end if;
47                 when s3=>
48                     if dir = '1' then
49                         state <= s0;
50                     else
51                         state <= s2;
52                     end if;
53             end case;
54         end if;
55     end process;

```

```

56
57     process (state)
58     begin
59         case state is
60             when s0=>
61                 data_out <= "00";
62             when s1=>
63                 data_out <= "01";
64             when s2=>
65                 data_out <= "10";
66             when s3=>
67                 data_out <= "11";
68         end case;
69     end process;
70 end rtl;
71

```

 

TEST BENCH DESCRIPTO EN VHDL del contador sintetizado con Moore

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity tb_moore_counter_2bits is
7  end tb_moore_counter_2bits;
8
9  architecture test of tb_moore_counter_2bits is
10
11     component moore_counter_2bits
12     port (
13         clk      : in std_logic;
14         dir      : in std_logic;
15         reset    : in std_logic;
16         data_out : out std_logic_vector(1 downto 0)
17     );
18     end component;
19
20     signal clk      : std_logic;
21     signal reset    : std_logic;
22     signal dir      : std_logic;
23     signal data_out : std_logic_vector(1 downto 0);
24
25     begin
26         uut: moore_counter_2bits port map (
27             clk => clk,
28             dir => dir,
29             reset => reset,
30             data_out => data_out
31         );
32
33         gen_reloj : process -- Reloj de 200 ns de periodo y 50% de ciclo de trabajo
34         begin
35             clk <= '0';
36             wait for 100 ns;
37             clk <= '1';
38             wait for 100 ns;
39         end process gen_reloj;
40
41         estimulos : process
42         begin
43             dir <= '0';
44             reset <= '0';
45             wait for 30 ns;
46             reset <= '1';
47             wait for 40 ns;
48             reset <= '0';
49             wait for 2.5 us;
50             dir <= '1';
51             wait for 2.5 us;
52
53         end process estimulos;
54
55     end test;

```

Simulación del contador implementado con máquina de Moore

